



FITkit

a principy návrhu obvodů pro FPGA v jazyku VHDL

**Přednáška INP
Michal Bidlo**




Obsah

- **Úvod:** struktura FITkitu, ovladače a pomocné vybavení
- **FITkit v příkladech** – demonstrace vybraných zařízení
a jejich HW podpora s využitím jazyka VHDL
 - Návrh jednoduchého čítače
 - Výpis řetězce na LCD displej
 - Klávesnice + LCD: jednoduchý „psací stroj“

Struktura FITkitu

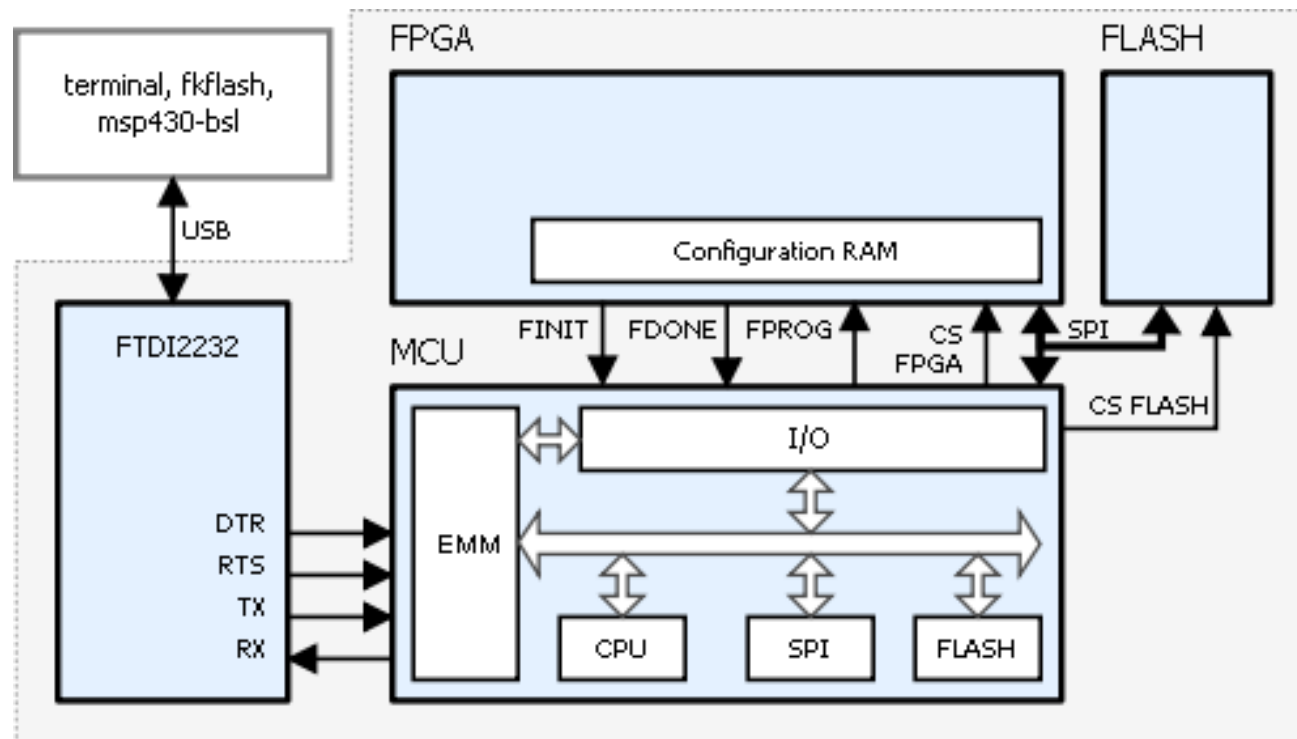- FITkit = MCU + FPGA + periferie
- Interakce s uživatelem prostřednictvím SW nástrojů speciálně vyvinutých pro FITkit (terminál, překladový systém, fkflash, MSP430-Bootstrap Loader + další knihovny)




Princip funkce FITkitu

- Centrální řízení je prováděno z MCU. Ten typicky provádí:
 - Přenos dat mezi externí FLASH pamětí, MCU a FPGA
 - Programování FPGA (zápis do konfigurační SRAM paměti FPGA z externí FLASH paměti)
 - Komunikace s FITkitem z PC přes terminál (MCU zpracovává a vykonává příkazy zadané z terminálu uživatelem)
- Většina periférií FITkitu je připojena k FPGA, které též poskytuje řadu IO portů pro všeobecné použití.

Ovladače a pomocné vybavení

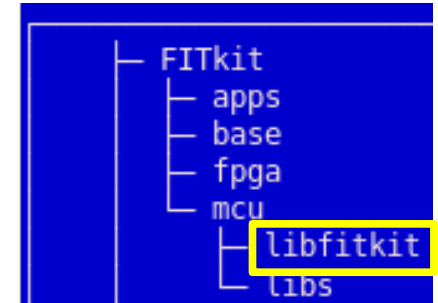- Základem je knihovna **libfitkit** (sada funkcí pro komunikaci MCU s terminálem, FPGA a FLASH pamětí)
- Př.: **Hello World!** na FITkitu s využitím knihovny libfitkit



Program
pro MCU

```
#include <fitkitlib.h>

void print_user_help(void) { }

unsigned char decode_user_cmd(char *cmd_ucase, char *cmd)
{
    return (CMD_UNKNOWN);
}

void fpga_initialized() { }

void main(void)
{
    initialize_hardware();
    WDG_stop(); // zastav watchdog

    term_send_str("Hello World!\n");
    set_led_d5(1);
    set_led_d6(1);

    while (1) {
        terminal_idle(); // obsluha terminalu
    }
}
```

Ukázka kódu pro set_led_d5


```
#define set_led_d5(on) {\
    P1DIR |= LED0; /* nastavit bit jako vystup */ \
    /* vyznam parametru on: 0 - sviti, 1 - nesviti */ \
    P1OUT = (on) ? (P1OUT & ~LED0) : (P1OUT | LED0); \
}
```

Více o programování
MSP430 v C i ASM
viz např.




Ovladače a pomocné vybavení

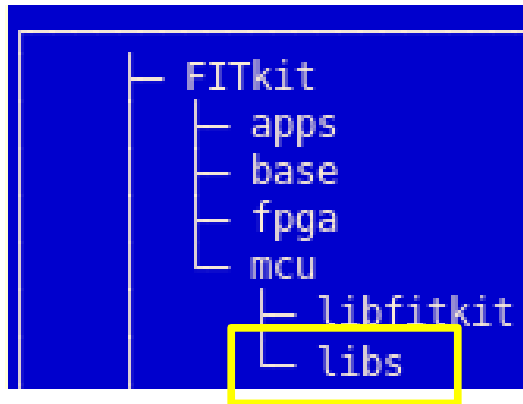- Sekce MCU: ovladače periferních zařízení v C



Implementace funkcí specifických pro jednotlivé periferie, obecné komunikační operace

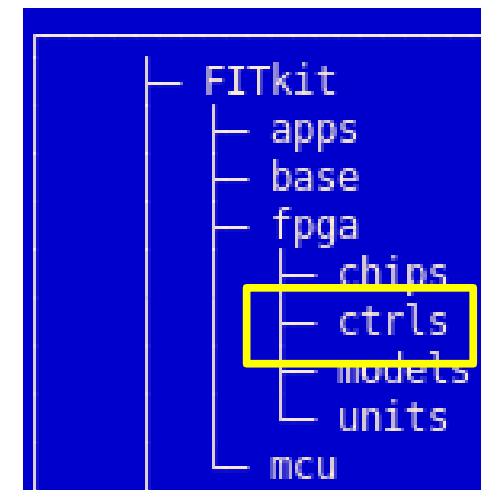- Sekce FPGA: komponenty k zajištění propojení periferních zařízení s MCU
- Návrh systému jako „ze stavebnice“



Základy návrhu obvodů na FPGA FITkitu

- Přístup preferující obvodové realizace systémů ve VHDL
- Proč?
 - Aplikačně-specifický HW
 - Možnost optimalizace výkonu a zdrojů při realizaci obvodů v FPGA
 - Plná kontrola návrhu od samého počátku
- Metodika návrhu
 - Návrh probíhá s ohledem na možnosti FPGA, veškeré prvky systému jsou od počátku navrhovány jako HW řešení a popsány ve VHDL
 - Program v MCU realizuje pouze nezbytně nutné funkce pro správnou činnost FITkitu jako celku

Příklad 1 (krok za krokem): návrh jednoduchého čítače pro FPGA

- Samostatný čítač, který bliká s LED D4
- Co budeme potřebovat a muset vytvořit
 - Vytvoříme strukturu projektu s potřebnými soubory

```
├─ FITkit
│   └─ apps
│       ├── audio
│       ├── communication
│       ├── demo
│       └─ demo_inp
│           ├── hello_world
│           └─ sa_counter/project.xml
│               ├── fpga /counter.vhd, .ucf
│               └─ mcu /main.c
```

- Vytvoříme popis v XML pro překladový systém **fcmake** (soubor project.xml) - viz dokumentace na <http://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/docs/navody/kompilacev2.html>

Návrh jednoduchého čítače pro FPGA

- Pro tento projekt potřebujeme specifikovat vlastní tzv. toplevel entitu, user constraints file (.ucf) a skutečnost, že nepoužijeme žádnou předdefinovanou architekturu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<project>

  <!-- Project description -->
  <name>Jednoduchý čítač v FPGA</name>
  <author>Michal Bidlo</author>
  <authoremail>bidlom@fit.vutbr.cz</authoremail>
  <description>Samostatný čítač v FPGA, který bliká s LED D4</description>

  <!-- MCU part -->
  <mcu>
    <file>main.c</file>
  </mcu>

  <!-- FPGA part -->
  <fpga toplevelentity="counter" ucffile="fpga/counter.ucf" architecture="none">
    <file>counter.vhd</file>
  </fpga>


</project>
```

Návrh jednoduchého čítače pro FPGA

- Identifikujeme porty FPGA, které v našem návrhu využijeme. Pro nejjednodušší cyklický čítač potřebujeme:

- Hodinový signál (**SMCLK**)
- Výstup čítače připojený na D4 (**LEDF**)

 
- Vytvoříme popis mapování pinů pro syntezátor (soubor **counter.ucf**)



```
NET "SMCLK" LOC = "P80" | PERIOD=8 MHz HIGH 50%;  
NET "LEDF" LOC = "P81" ; #yellow D4
```

- SMCLK je hodinový signál generovaný z MCU, který má frekvenci 7.3728 Mhz

 - LED D4 svítí při **LEDF = '0'** a nesvítí při **LEDF = '1'**



Návrh jednoduchého čítače pro FPGA

- Vytvoříme popis obvodu ve VHDL (counter.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity counter is
port (
    SMCLK    : in std_logic;
    LEDF     : out std_logic
);
end counter;

architecture main of counter is

    signal cnt : std_logic_vector(23 downto 0) := (others => '0');

begin

    LEDF <= cnt(23);
    process(SMCLK)
    begin
        if SMCLK'event and SMCLK = '1' then
            cnt <= cnt + 1;
        end if;
    end process;

end main;
```

Návrh jednoduchého čítače pro FPGA

- Vytvoříme inicializační program pro MCU (nezbytné)

```
#include <fitkitlib.h>

void print_user_help(void) { }

unsigned char decode_user_cmd(char *cmd_ucase, char *cmd) {

    return (CMD_UNKNOWN);

}

void fpga_initialized() { }

int main(void)
{
    initialize_hardware();

    while (1)
    {
        terminal_idle(); // obsluha terminalu
    }
}
```

Návrh jednoduchého čítače pro FPGA

- Nyní přistoupíme k překladu projektu (lze též přes QDevKit)
 - V adresáři se souborem `project.xml` spustíme příkaz `fcmake`; vytvoříme tak soubory pro překlad a syntézu
 - Dále přeložíme projekt příkazem `make`
 - Některé zajímavé statistiky syntézy (viz `build/fpga/project.srp`)

Device utilization summary:


Selected Device : 3s50pq208-4

Number of Slices:	13	out of	768	1%
Number of Slice Flip Flops:	23	out of	1536	1%
Number of 4 input LUTs:	23	out of	1536	1%
Number of IOs:	2			
Number of bonded IOBs:	2	out of	124	1%
Number of GCLKs:	1	out of	8	12%

Timing Summary:

Speed Grade: -4

 Minimum period: 5.298ns (Maximum Frequency: 188.751MHz)
Minimum input arrival time before clock: No path found
Maximum output required time after clock: 7.241ns
Maximum combinational path delay: No path found



Návrh jednoduchého čítače pro FPGA

- Hlavní výstupy překladu
 - `build/project.bin` (bitstream pro FPGA)
 - `build/project_f1xx.hex`
 - `build/project_f2xx.hex` (program pro MCU)
- Po úspěšném překladu spustíme QDevKit, zadáme naprogramování FITkitu (možno též pomocí `make load`), připojíme se přes terminál k FITkitu a můžeme sledovat výstup čítače (jeho nejvyšší bit) v podobě blikající LED D4

Příklad 2: ovládání displeje z FPGA

- Jednoduchá aplikace, která na LCD zobrazí textový řetězec
- LCD vyžaduje dodržení předepsaného časování instrukcí, zejména dostatečnou periodu signálu LE. Frekvence SMCLK je pro LCD příliš vysoká.
 - Využijeme čítač jako dělič kmitočtu
- Před zápisem znaků do LCD je třeba provést jeho inicializaci, případně vymazání (přesně definované instrukce v podobě kombinace hodnot signálů LRS, LRW, LD)
 - Použijeme ROM k uchování inicializačních a znakových instrukcí
 - Pomocí čítače vygenerujeme postupně všechny adresy ROM, čímž dosáhneme zaslání požadované sekvence instrukcí do LCD a vypsání řetězce

Ovládání displeje z FPGA

- Definice signálu instrukce LCD, paměti ROM a jejího obsahu
 - Pevně zvolená posloupnost instrukcí, která provede inicializaci displeje, vypíše textový řetězec a „skončí“

```
subtype lcd_inst is std_logic_vector(9 downto 0);
signal lcd_ifc: lcd_inst := "0000000000";

type ROM is array(0 to 10) of lcd_inst;
constant rom_instr: ROM := (
    -- LRS, LRW, LD(7 downto 0) <-- toto je instrukcni rozhrani LCD displeje
    "0000111000", -- set to 8bit operation, 2-line display, 5x8 dot font
    "0000001110", -- turn on display and cursor
    "0000000110", -- incr addr mode by 1, shift cursor right, no display shift
    "0000000001", -- clear display, set DDRAM addr to 00H from AC
    "1001000110", -- F
    "1001001001", -- I
    "1001010100", -- T
    "1001101011", -- k
    "1001101001", -- i
    "1001110100", -- t
    "0000000000" -- output in the idle state
);
```


Ovládání displeje z FPGA – popis chování


```
-- vygenerujeme vnitřní reset pro nastavení počáteční '1' na LE
-- (tím se s jeho první sestupnou hranou vykona první instrukce LCD)
reset <= '0' when reset_cnt = X"F" else '1';
rst_gen: process(SMCLK)
```

```
begin
    if SMCLK'event and SMCLK = '1' then
        if reset = '1' then
            reset_cnt <= reset_cnt + 1;
        end if;
    end if;
end process rst_gen;
```

```
-- citac pro snizení frekvence zasilání instrukcí do LCD
ce_gen: process(SMCLK) -- (odvozena od SMCLK)
```

```
begin
    if SMCLK'event and SMCLK = '1' then
        ce_cnt <= ce_cnt + 1;
    end if;
end process ce_gen;
```
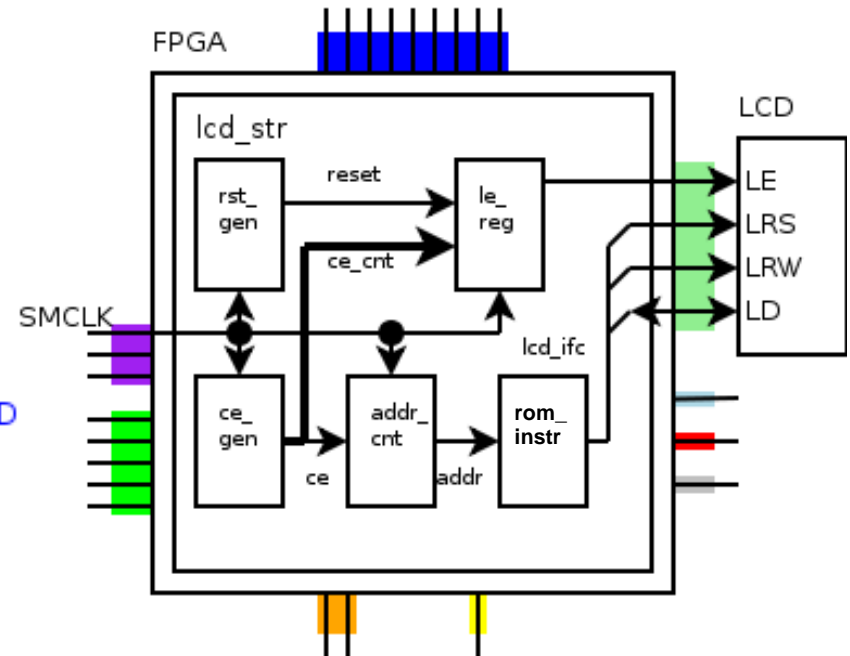
```
ce <= '1' when ce_cnt = X"3FFF" else '0';
```



Ovládání displeje z FPGA – popis chování

```
-- citac adresy ROM, ze ktere se ctou instrukce pro LCD
```

```
addr_cnt: process(SMCLK)
```

```
begin
```

```
    if SMCLK'event and SMCLK = '1' then
```

```
        if ce = '1' then
```

```
            if addr < 10 then
```

```
                addr <= addr + 1;
```


```
            end if;
```

```
        end if;
```

```
    end if;
```

```
end process addr_cnt;
```

```
lcd_ifc <= rom_instr(addr);
```

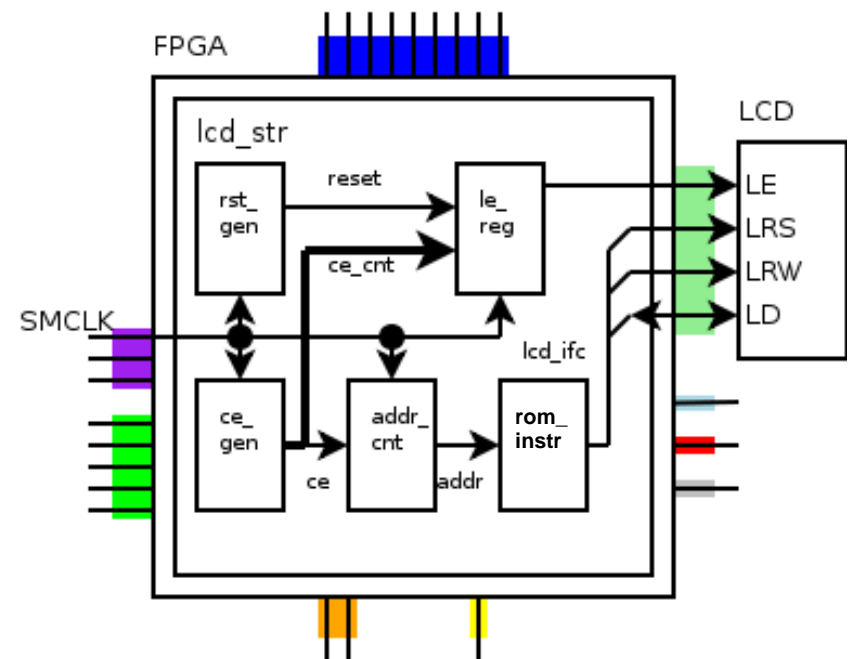



rom_instr je definován jako pole konstant reprezentujících instrukce pro LCD.

Ovládání displeje z FPGA – popis chování

```
-- tento registr ridi prechody signalu LE displeje,  
-- jeho setupne hrany vzorkuji dodavane instrukce  
le_register: process(SMCLK, reset)
```


```
begin  
  if reset = '1' then  
    le_reg <= '1';  
  elsif SMCLK'event and SMCLK = '1' then  
    if ce_cnt = X"3000" or ce_cnt = X"0FFF" the  
      le_reg <= not le_reg;  
    end if;  
  end if;  
end process le_register;
```
 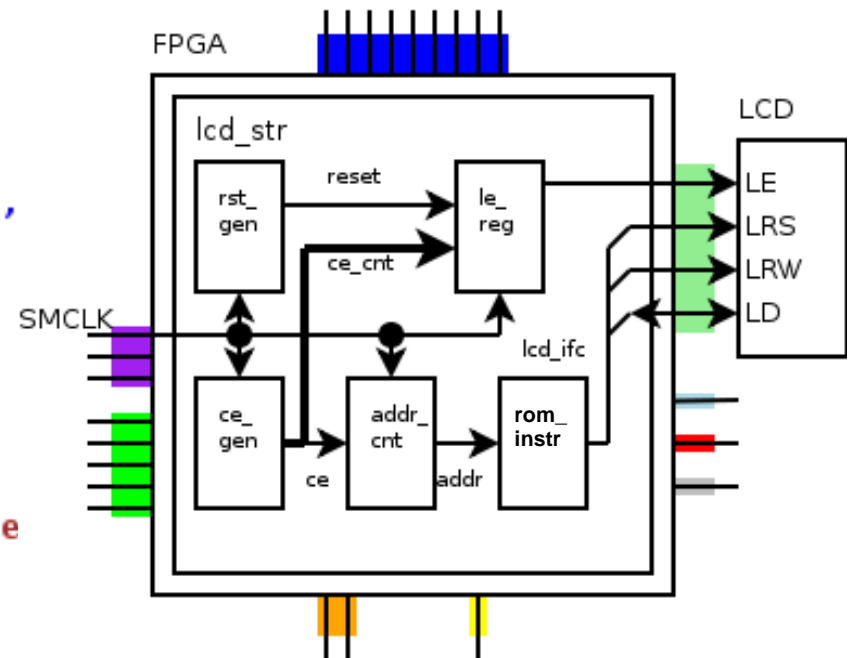
```
LE <= le_reg;  
LRS <= lcd_ifc(9);  
LRW <= lcd_ifc(8);  
LD <= lcd_ifc(7 downto 0);
```




Ovládání displeje z FPGA – ukázka simulace

- Inicializace obvodu (reset)

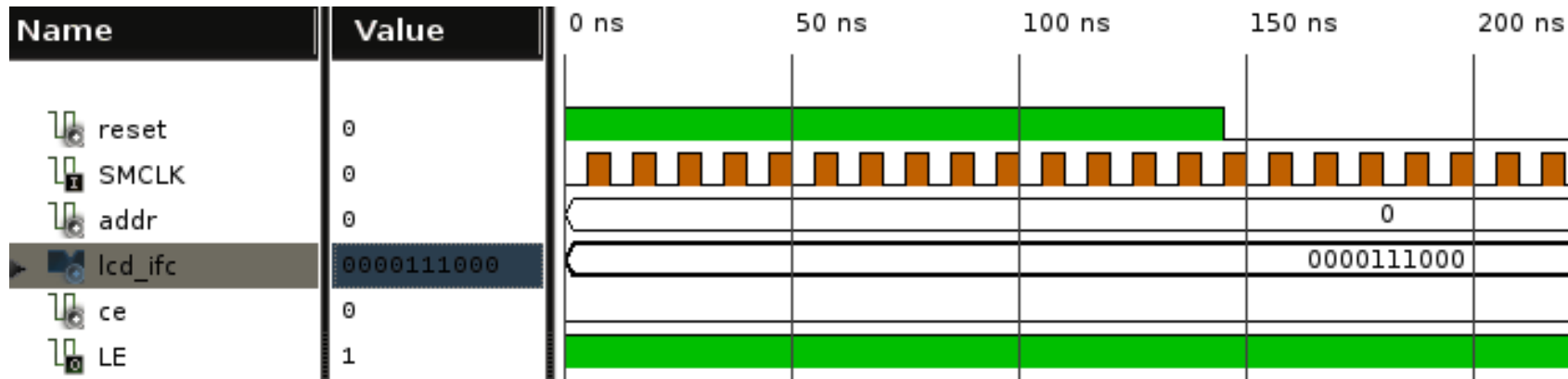


- Hlavní činnost obvodu

 

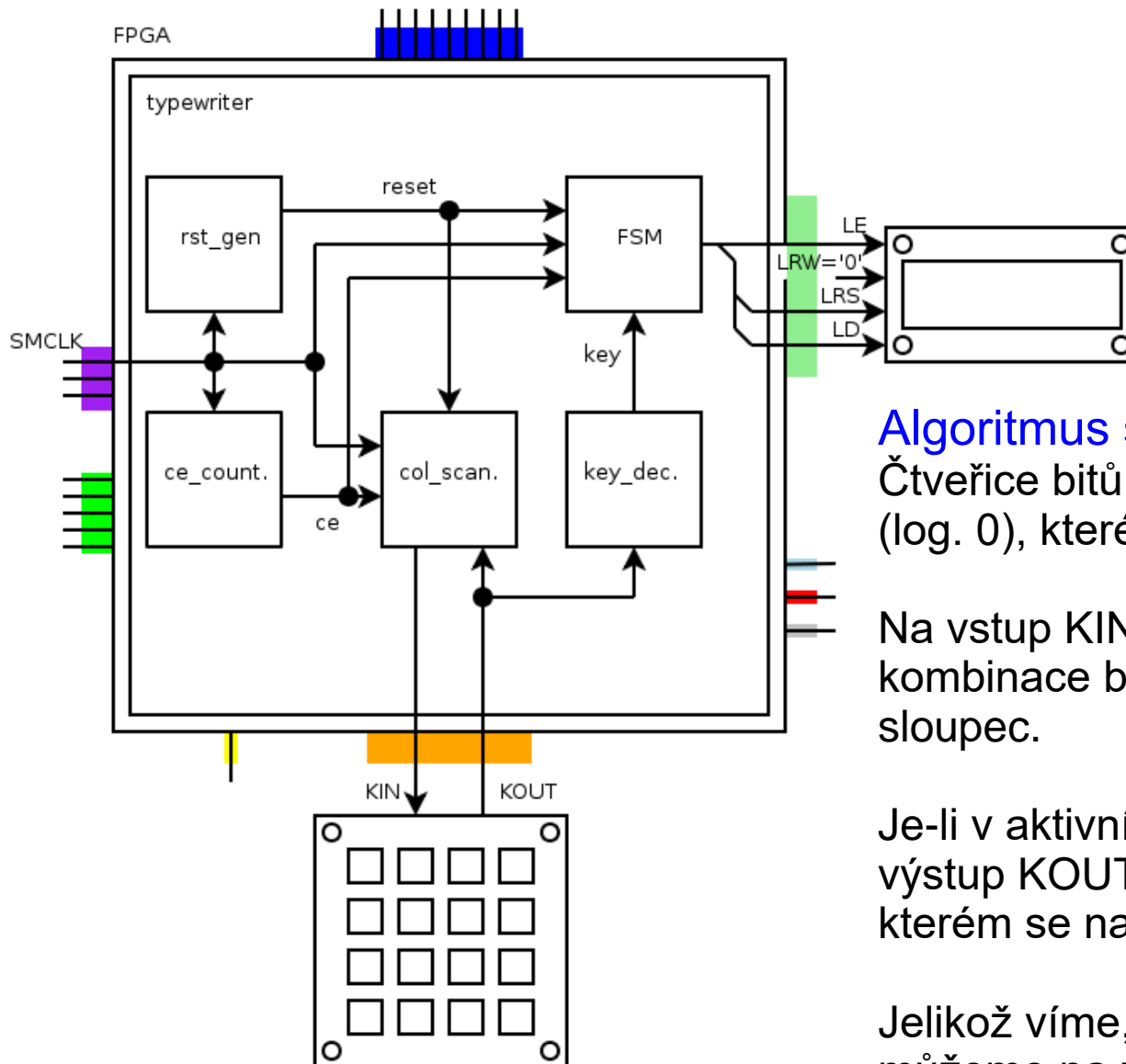Příklad 3: interakce s klávesnicí FITkitu

- Jednoduchý „psací stroj“ využívající klávesnici a LCD



Algoritmus scanování klávesnice:

Čtveřice bitů KIN udává aktivní sloupec (log. 0), které budou citlivé na stisk klávesy.

Na vstup KIN přivádíme cyklicky kombinace bitů, které aktivují vždy jediný sloupec.

Je-li v aktivním sloupci stisknuta klávesa, výstup KOUT určuje řádek (bit v log. 0), ve kterém se nachází stisknutá klávesa.

Jelikož víme, který sloupec je právě aktivní, můžeme na základě pozice nulového bitu v KOUT určit stisknutou klávesu.

Interakce s klávesnicí FITkitu

Scan kláves a dekodér znaků

```
col_scan: process(SMCLK, reset)
begin
    if reset = '1' then
        col_reg <= "1110";
    elsif SMCLK'event and SMCLK = '1' then
        if ce = '1' then
            -- není-li stisknuta klávesa, provádíme sken sloupce
            if KOUT = "1111" then
                col_reg <= col_reg(2 downto 0) & col_reg(3);
            end if;
            -- (jinak podržíme aktivní sloupec se stisknutou klávesou)
        end if;
    end if;
end process col_scan;
KIN <= col_reg;

-- dekodér znaku ve sloupci aktivovaném signalem col_reg
key_decoder: process(col_reg, KOUT)
begin
    case (col_reg & KOUT) is
        -- 1. sloupec
        when "11101110" => key <= key_1;
        when "11101101" => key <= key_4;
        when "11101011" => key <= key_7;
        when "11100111" => key <= key_krat;
        -- 2. sloupec
        when "11011110" => key <= key_2;
        .
        .
        .
        when others => key <= (others => '0');
    end case;
end process key_decoder;
```

Interakce s klávesnicí FITkitu

```
LE <= '1';
LRS <= '0';
LRW <= '0'; -- nevyuzito => trvale do '0'
LD <= "00000000";
case cstate is
  when Sinit => nstate <= SI1phase1;
    LD <= "00111000"; -- 8-bit, 2-line, 5x8-font
  when SI1phase1 => nstate <= SI1phase2;
    LE <= '0';
  when SI1phase2 => nstate <= SI2phase1;
    LD <= "00001110"; -- turn on display and cursor
  when SI2phase1 => nstate <= SI2phase2;
    LE <= '0';
  when SI2phase2 => nstate <= SI3phase1;
    LD <= "00000110"; -- incr addr. mode 1, shift right
  when SI3phase1 => nstate <= SI3phase2;
    LE <= '0';
  when SI3phase2 => nstate <= SI4phase1;
    LD <= "00000001"; -- clear, DDRAM addr. 00H
  when SI4phase1 => nstate <= SI4phase2;
    LE <= '0';
  when SI4phase2 => nstate <= SIdle;
  when SIdle => -- KOUT 1111 = zadna klavesa neni stisknuta
    if KOUT /= "1111" then nstate <= SKeyDown;
      LRS <= '1'; LD <= key;
    else nstate <= SIdle; end if;
  when SKeyDown => nstate <= SHold;
    LE <= '0';
  when SHold => -- osetrime, aby se znak nevypisoval opakovane
    if KOUT /= "1111" then nstate <= SHold;
      else nstate <= SIdle; end if;
  when others => nstate <= SIdle;
end case;
```

Kombinační
logika FSM:

inicializace LCD

detekce stisku klávesy,
ošetření držení klávesy

časování vystavení
znaku na LCD



**Konstrukce grafu FSM dle výše
uvedené VHDL specifikace je
ponechána na samostatné cvičení.**

Taktování obvodů s využitím DCM vestavěného v FPGA

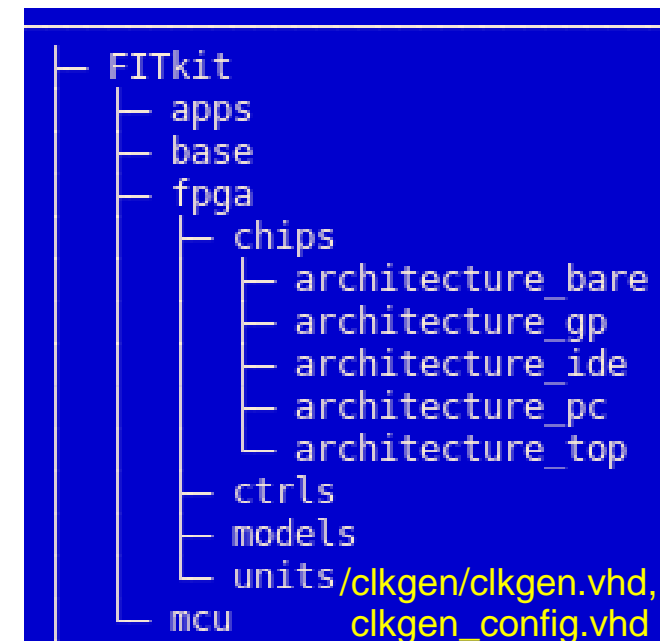 - **Příklad 4: Čítač blikající s LED D4, který využívá hodinový signál o vyšší frekvenci z generátoru hodin**

- Využijeme komponentu Xilinx `clkgen`

- Vstup: hodiny SMCLK
- Výstup: hodiny CLKFX_OUT (násobené či dělené SMCLK dle specifikace)
- CLK1X_OUT jsou původní SMCLK zarovnané vůči CLKFX_OUT
- LOCKED_OUT je aktivní (v log. 0) před náběhem generátoru, kdy ještě nejsou hodinové výstupy k dispozici
- Balíček `clkgen_cfg` definuje možné konstanty pro specifikaci frekvence



Čítač pracující na vyšší frekvenci

- K popisu projektu (soubor `project.xml`) přidáme informaci o generátoru hodin pro FPGA

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<project>

  <!-- Project description -->
  <name>Zrychlený čítač v FPGA</name>
  <author>Michal Bidlo</author>
  <authoremail>bidlom@fit.vutbr.cz</authoremail>
  <description>Čítač, který je taktován zrychlenými hodinami z clkgen a bliká s D4</description>

  <!-- MCU part -->
  <mcu>
    <file>main.c</file>
  </mcu>

  <!-- FPGA part -->
  <fpga toplevelentity="counter" ucffile="fpga/counter.ucf" architecture="none">
    <include>fpga/units/clkgen/package.xml</include>
    <file>counter.vhd</file>
  </fpga>

</project>
```

Čítač pracující na vyšší frekvenci

- VHDL popis modifikovaného obvodu

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_arith.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all;  
use work.clkgen_cfg.all;
```

```
entity counter is  
port (  
    SMCLK    : in std_logic;  
    LEDF     : out std_logic  
);  
end counter;
```

```
architecture main of counter is
```

```
    component clkgen is  
        generic (  
            FREQ          : dcm_freq  
        );  
        port (  
            CLK           : in  std_logic;  
            RST           : in  std_logic;  
  
            CLK1X_OUT     : out  std_logic;  
            CLKFX_OUT     : out  std_logic;  
            LOCKED_OUT    : out  std_logic  
        );  
    end component;
```

```
    signal cnt : std_logic_vector(23 downto 0) := (others => '0');  
    signal miclk : std_logic;
```

```
begin
```

```
    clkgen_inst : entity work.clkgen  
        generic map (  
            FREQ => DCM_40MHz  
        )  
        port map (  
            CLK => SMCLK,  
            RST => '0',  
  
            CLK1X_OUT => open,  
            CLKFX_OUT => miclk,  
            LOCKED_OUT => open  
        );
```

```
    LEDF <= cnt(23);
```

```
    process(miclk)  
    begin  
        if miclk'event and miclk = '1' then  
            cnt <= cnt + 1;  
        end if;  
    end process;
```

```
end main;
```

Čítač pracující na vyšší frekvenci

- Projekt přeložíme a spustíme stejným způsobem jako v předcházejícím příkladu
- Po naprogramování FITkitu můžeme pozorovat LED D4, jejíž blikání vykazuje vyšší frekvenci
- Výsledek syntézy

Device utilization summary:

Selected Device : 3s50pq208-4

Number of Slices:	15	out of	768	1%
Number of Slice Flip Flops:	24	out of	1536	1%
Number of 4 input LUTs:	24	out of	1536	1%
Number of IOs:	2			
Number of bonded IOBs:	2	out of	124	1%
Number of GCLKs:	1	out of	8	12%
Number of DCMs:	1	out of	2	50%

Timing Summary:

Speed Grade: -4

Minimum period: 28.955ns (Maximum Frequency: 34.537MHz)
Minimum input arrival time before clock: No path found
Maximum output required time after clock: 7.241ns
Maximum combinational path delay: No path found

