

# Násobení

INP 2019  
FIT VUT v Brně



# Násobení a násobičky

- Při násobení čísel v dvojkové soustavě můžeme násobit absolutní hodnoty čísel a pak doplnit do výsledku znaménko, anebo raději násobit přímo čísla se znaménkem.
- Vlastní násobení může být prováděno sekvenčně (postupně), anebo kombinačně (v jednom kroku). Rozlišujeme proto
  - sekvenční násobičky
  - kombinační násobičky
- Podle typu operandu rozlišujeme násobičky pracující v
  - pevné řádové čárce a
  - plovoucí řádové čárce
- Cílem implementace je získat součin co nejrychleji, za co nejnižší cenu (počet hradel, plocha čipu), popř. s co nejnižším příkonem.
- Pro pevnou řádovou čárku si ukážeme:
  - Princip násobení
  - Sekvenční násobičky
  - Kombinační násobičky
  - Princip urychlení – Boothovo překódování, Wallaceův strom
  - Násobení bez násobiček

## Princip násobení (bez znaménka)


Mějme dvě čísla: N-bitový násobitel  $x_{N-1}x_{N-2} \dots x_0$  a M-bitový násobenec  $y_{M-1}y_{M-2} \dots y_0$ . Součin P potom bude:

$$P = \left( \sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left( \sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$

						$y_5$	$y_4$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$	Násobenec (multiplicand)
						$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	Násobitel (multiplier)
						$x_0y_5$	$x_0y_4$	$x_0y_3$	$x_0y_2$	$x_0y_1$	$x_0y_0$	] částečné součiny (partial products)
				$x_1y_5$	$x_1y_4$	$x_1y_3$	$x_1y_2$	$x_1y_1$	$x_1y_0$			
		$x_2y_5$	$x_2y_4$	$x_2y_3$	$x_2y_2$	$x_2y_1$	$x_2y_0$					
	$x_3y_5$	$x_3y_4$	$x_3y_3$	$x_3y_2$	$x_3y_1$	$x_3y_0$						
$x_4y_5$	$x_4y_4$	$x_4y_3$	$x_4y_2$	$x_4y_1$	$x_4y_0$							
$x_5y_5$	$x_5y_4$	$x_5y_3$	$x_5y_2$	$x_5y_1$	$x_5y_0$							
$p_{11}$	$p_{10}$	$p_9$	$p_8$	$p_7$	$p_6$	$p_5$	$p_4$	$p_3$	$p_2$	$p_1$	$p_0$	Součin (product)

Výsledek je na 12 bitech, obecně na  $M+N$  bitech.

# Sekvenční násobička

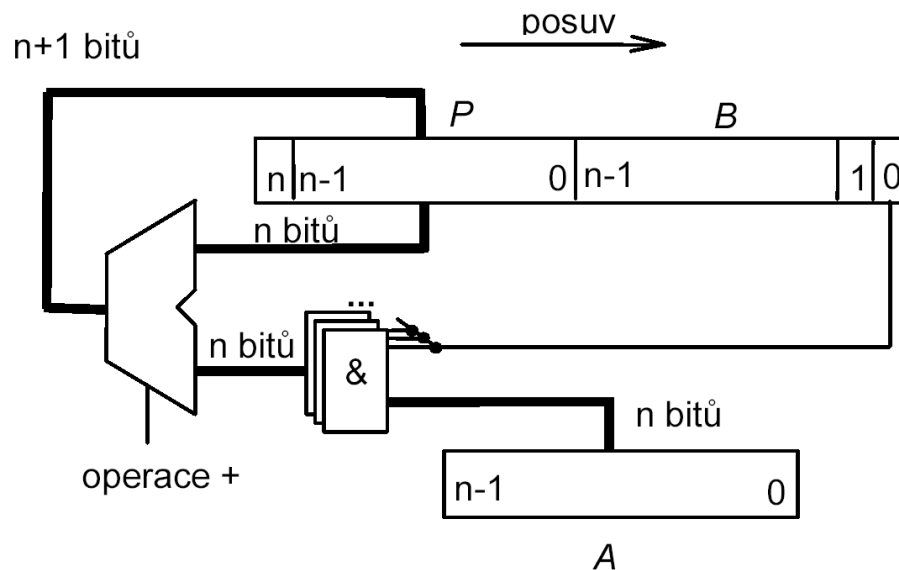

Př.  $n=4$ ,  $1111 \times 1011 = 10100101$   
 ( $\Rightarrow$  označuje posun vpravo)

Inicializace:

A: 1111

PB: 00000 1011

Krok 1:

PB: 00000 1011

+1111

PB: 01111 1011

$\Rightarrow$  00111 1101

Krok 3:

PB: 01011 0110

+0000

PB: 01011 0110

$\Rightarrow$  00101 1011

Krok 2:

PB: 00111 1101

+1111

PB: 10110 1101

$\Rightarrow$  01011 0110

Krok 4:

PB: 00101 1011


+1111

PB: 10100 1011

$\Rightarrow$  01010 0101


- U sekvenčního násobení čísel  $A \times B$  se do dolní poloviny spojených registrů PB připraví násobitel B, do horní poloviny nuly, násobenec do registru A. Postup násobení je následující:
- (1) Nejnižším bitem registru PB se vynásobí násobenec A a přičte se k horní části registru PB, kde se udržuje průběžný součet dílčích součinů.
- (2) Obsah registrů PB se posune o jeden bit vpravo.
- Kroky 1, 2 provedeme celkem  $n$ -krát.
- Výhoda: nízký počet hradel. Nevýhoda: nízká rychlost,  $n$  taktů pro násobení
 
# Obvodová realizace násobení je založena na sčítačkách



Poloviční sčítačka:


Zpoždění: 1 logický člen

 

Úplná sčítačka:

Zpoždění: 2 logické členy


# Kombinační násobička (v jednom kroku)

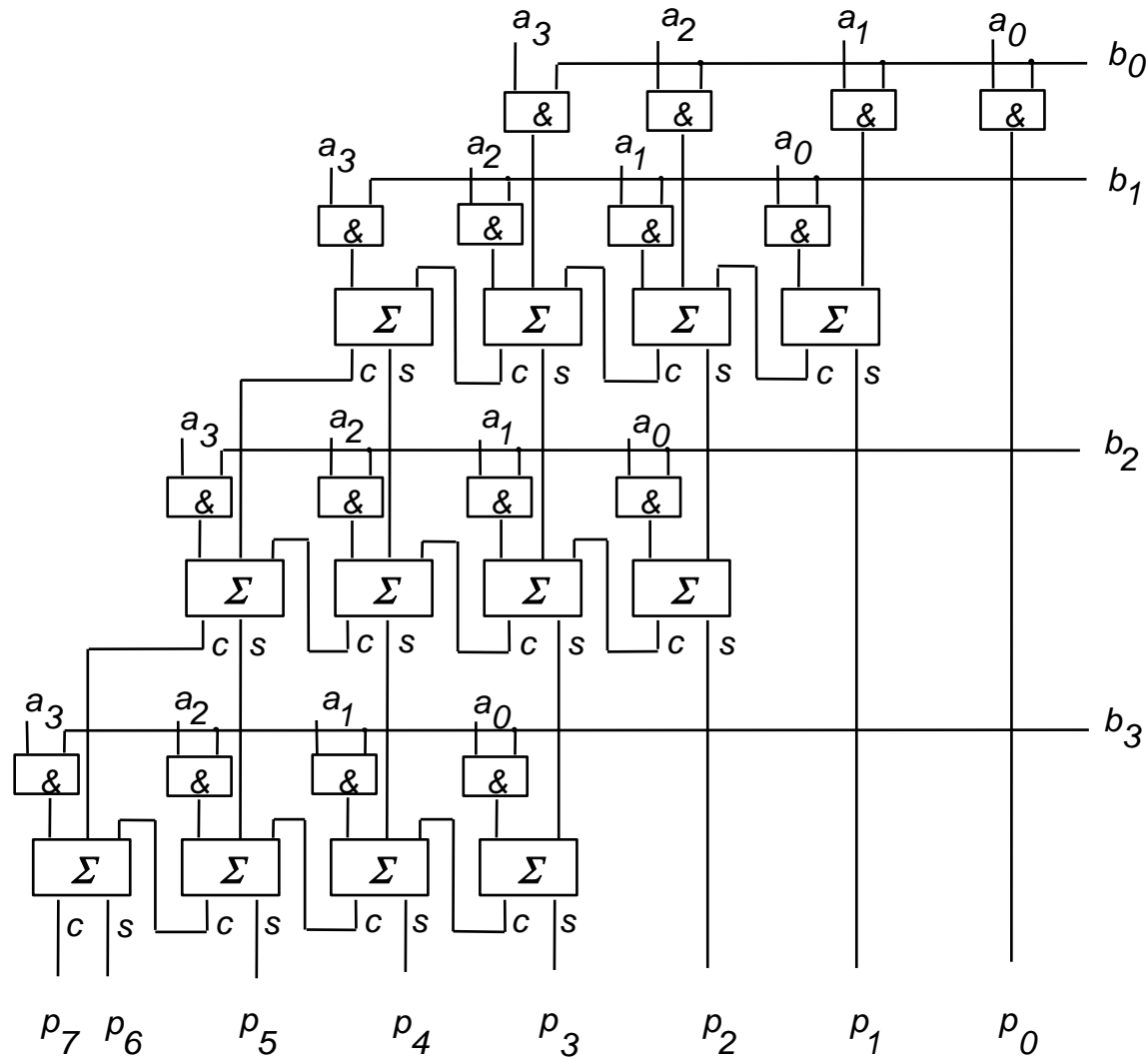
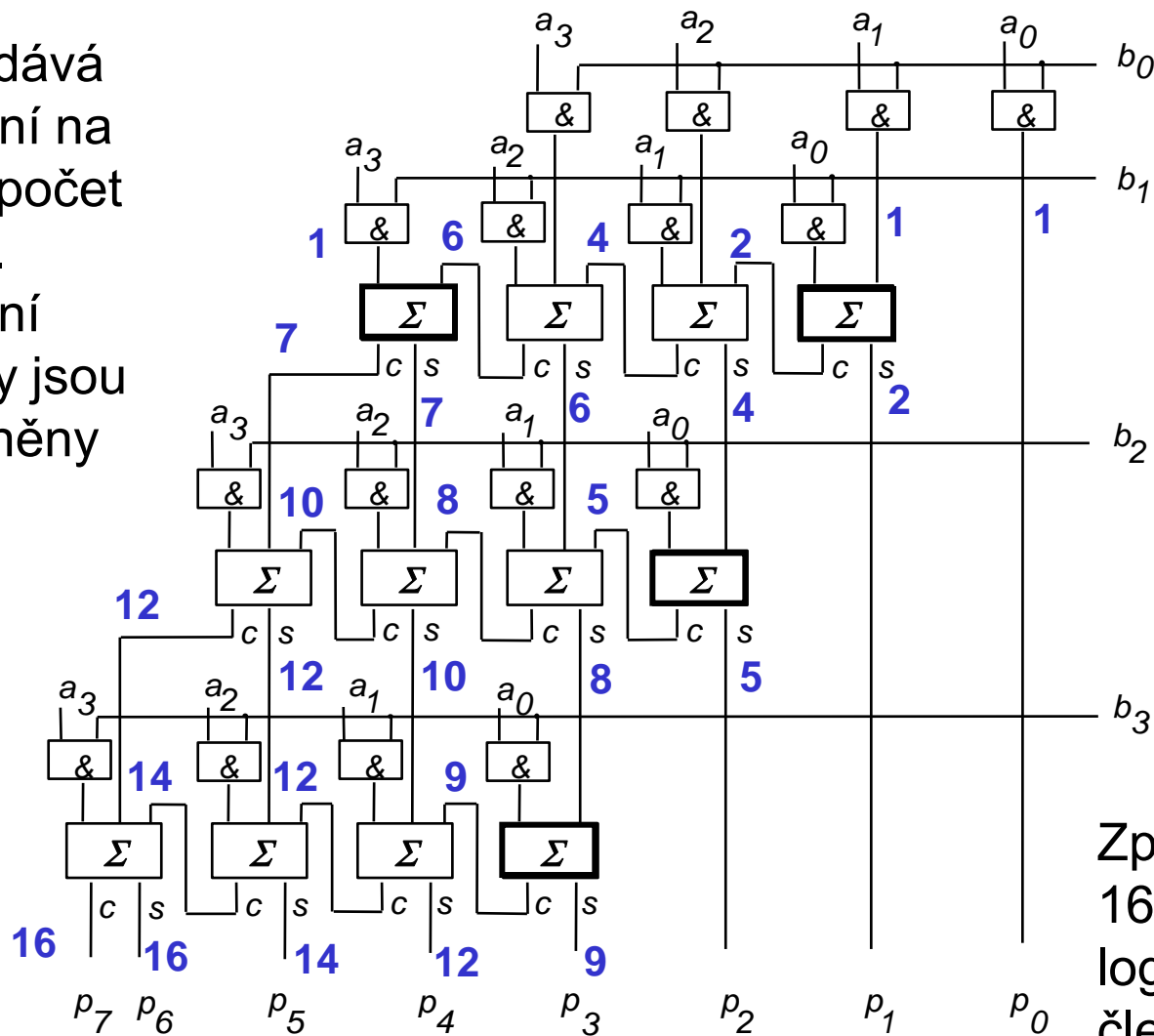
# Kombinační násobička – odvození zpoždění

Číslo udává  
zpoždění na  
vodiči (počet  
hradel).

Poloviční  
sčítačky jsou  
znázorněny  
tučně.



Zpoždění:  
16x zpoždění  
logického  
členu.

# Popis ke kombinační násobičce

Jednotlivé dílčí součiny, tedy 1- a 0-násobky násobence, se tvoří řadou hradel a sčítají se na čtyřbitových sčítačkách s postupným přenosem.

Celkový **počet hradel** pro násobičku  $n \times n$  bitů je  $O(n^2)$ , celkový **počet jednobitových sčítaček** je  $(n-1) \times n$ .

Zpoždění sčítačky určíme nalezením **nejdelší cesty** v kombinační síti. Je-li přenosové zpoždění hradla  $T$  a sčítačky  $2T$ , má **nejdelší cesta přenosové zpoždění  $16T$  (nebo  $8\Delta$ ,  $\Delta = 2T$ )**.

Toto zpoždění se s rostoucí délkou operandů dále zvětšuje. Je proto snaha nalézt uspořádání násobičky s rychlejší funkcí. Nejdříve se však zaměříme na násobení čísel se znaménkem.



## Násobení čísel se znaménkem v doplňkovém kódu

$$P = (-y_{M-1}2^{M-1} + \sum_{j=0}^{M-2} y_j 2^j).(-x_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} x_i 2^i)$$

### *Příklad pro $M=N=6$*

$$P = \sum_{i=0}^{N-2} \sum_{j=0}^{M-2} x_i y_j 2^{i+j}$$

+

$$x_{N-1} y_{M-1} 2^{M+N-2}$$

+

$$-\sum_{i=0}^{N-2} x_i y_{M-1} 2^{i+M-1}$$

+

$$- \sum_{j=0}^{M-2} x_{N-1} y_j 2^{j+N-1}$$

*Příklad pro  $M=N=6$*

							$y_5$	$y_4$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
							$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$
								$x_0y_4$	$x_0y_3$	$x_0y_2$	$x_0y_1$	$x_0y_0$
						$x_1y_4$	$x_1y_3$	$x_1y_2$	$x_1y_1$	$x_1y_0$		
		$x_2y_4$	$x_2y_3$	$x_2y_2$	$x_2y_1$	$x_2y_0$						
	$x_3y_4$	$x_3y_3$	$x_3y_2$	$x_3y_1$	$x_3y_0$							
$x_4y_4$	$x_4y_3$	$x_4y_2$	$x_4y_1$	$x_4y_0$								
$x_5y_5$												
1	1	$\overline{x_4y_5}$	$\overline{x_3y_5}$	$\overline{x_2y_5}$	$\overline{x_1y_5}$	$\overline{x_0y_5}$	1	1	1	1	1	1
1	1	$\overline{x_5y_4}$	$\overline{x_5y_3}$	$\overline{x_5y_2}$	$\overline{x_5y_1}$	$\overline{x_5y_0}$	1	1	1	1	1	1
$p_{11}$	$p_{10}$	$p_9$	$p_8$	$p_7$	$p_6$	$p_5$	$p_4$	$p_3$	$p_2$	$p_1$	$p_0$	

Záporný číselný výraz, p

Záporný člen:  
negace, přičtení 1

Výsledek je na 12 bitech, obecně na  $M+N$  bitech.

# Př. Násobení čísel se znaménkem - prakticky

$(-4) \times (-14)$  na 5 bitech v doplňkovém kódu. Protože je výsledek na 10 bitech, musíme důsledně **rozšiřovat znaménko** na 10 bitů – týká se záporných čísel.

S		S
11111	11100	x 1111110010
-----		
		00000
	11111	11100
		00000
		00000
	11111	11100
-----		
	11111	11100
	11111	11100
	11111	11100
	11111	11100
	11111	11100
-----		
		0000111000
	S	

# Násobení čísel se znaménkem - praxe

## Co s tím? **Důsledná práce se znaménkem:**

- Výsledek násobení dvou čísel na  $n$  bitech bude na  $2n$  bitech
- Tedy i vstupní operandy musí být správně zakódovány na  $2n$  bitech
- Princip šíření hodnoty znaménkového bitu doleva - z toho vyplývají dva problémy:
  - **U dílčích součinů se objeví levostranné jedničky**
  - **Objeví se další dílčí součiny**
- Počet částečných součinů a šíření znaménkového bitu (1) lze redukovat pomocí Boothova algoritmu.
- Počet úrovní nutných pro sečtení částečných součinů lze redukovat pomocí Wallaceova stromu.

# Princip Boothova překódování

Překódováním násobitele potenciálně velmi usnadníme násobení, protože zredukujeme počet částečných součinů a zbavíme se levostranných jedniček.

<b>A*31</b>	A	<b>= A*32-A</b>	A	násobenec
11111			10000-1	násobitel
<hr/>			<hr/>	
	A			-A
	A		A	
	A			
	A			
	A			
<hr/>			<hr/>	
4 součty			1 součet	

Konvenční přístup

Boothova metoda

# Boothovo překódování s radixem 2

Základem Boothova algoritmu je překódování násobitele do soustavy **relativních číslic**. Máme-li násobit číslem 31, tedy 00011111, dostaneme stejný výsledek, vynásobíme-li číslem  $(32 - 1)$ , což zapíšeme v soustavě relativních číslic, která používá číslice 0, +1, -1, jako:

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

Tento princip aplikujeme na dvojkové číslo opakovaně pro všechny skupiny jedniček, přičemž za skupinu jedniček považujeme i jedinou jedničku.

Příklad:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

Odtud můžeme sestavit překódovací tabulku. Kromě překódovaného bitu se řídíme ještě hodnotou **sousedního bitu vpravo**. Dostáváme tak základní Boothovo překódování, zvané též překódování s radixem 2.

## Boothovo překódování s radixem 2

Překódovaná číslice	Sousední bit vpravo	Boothův kód
0	0	0
0	1	1
1	0	-1
1	1	0

Všimneme si překódování záporného násobitele, např. -6 na 5 bitech včetně znaménka. Toto číslo 11010 se překóduje na 0-11-10.

Rozšíříme-li zobrazení čísla -6 na 10 bitů, tedy na **1111111010**, pak v Boothově překódování se to projeví přidáním pěti levostranných nul, tedy dostaneme 000000-11-10.

Potom vznikají **nulové** částečné součiny, které usnadňují výsledné sčítání.

## Příklad

**13 x (-6) na 5 bitech** vč. znaménka. Překódování násobitele ponecháme pouze na 5 bitech, protože levostranné nuly vyvolají vznik nulových a tedy bezvýznamných dílčích součinů.

13: 01101          6: 0 0 1 1 0

-13: 10011          -6: 1 1 0 1 0

Překódování násobitele          0-1 1-1 0

0 x 13 0000000000

-1 x 13 111110011

1 x 13 00001101

-1 x 13 1110011

0 x 13 000000

-----  
1110110010

S

-0001001110      tj. -78

# Boothovo překódování s radixem 4

Je tedy odstraněn nepříznivý efekt záporného násobitele, zůstává však nutnost šíření znaménka u záporných dílčích součinů. Dalším požadavkem pro urychlení násobení je snížení počtu dílčích součinů. Oba tyto požadavky se řeší dalšími modifikacemi Boothova násobení.

Z jednoduchého Boothova překódování je odvozeno překódování "**2 bity najednou**", neboli *Boothovo překódování s radixem 4*.

1 1	0 1	0 1	1 0	0 1	původní číslo rozdělené do dvojic
2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	váhy
0-1	1-1	1 0	-1 0	1-1	Boothovo překódování po jednom bitu
-1	1	2	-2	1	překódování "2 bity najednou"



# Boothovo překódování – obecný počet bitů

Boothovo překódování lze definovat pro skupiny bitů libovolné velikosti. Obecný postup je takový: V každé skupině zopakujeme nejvyšší bit, a přičteme k nejnižšímu bitu nejvyšší bit ze skupiny vpravo. Výsledné číslo pak považujeme za relativní číslici v doplňkovém kódu.

**Příklad pro radix 4** (tj. 2 bity najednou):

00	00	11	01	11	10	01	00	10	10
000	000	111	001	111	110	001	000	110	110
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0

původní číslo  
rozšíření znam. bitu  
přičtení bitu zprava

---

000	001	111	010	000	110	001	001	111	110
0	+1	-1	2	0	-2	+1	1	-1	-2

doplňkový. kód rel. číslice  
překódování s radixem 4

Z tohoto příkladu můžeme odvodit tabulku pro Boothovo překódování s radixem 4.

# Boothovo překódování s radixem 4

Překódovaná skupina	Bit vpravo	Relativní číslice
00	0	0
00	1	+1
01	0	+1
01	1	+2
10	0	-2
10	1	-1
11	0	-1
11	1	0

# Příklad – Boothovo překódování s radixem 4

**13 x (-6):**

13      01101      6: 00110

-13      10011      -6: 11010

potřebujeme sudý počet bitů,  
rozšíříme znaménko na 111010

Boothovo překódování      0-11-10

0-1 -2

po jednom bitu

po dvou bitech

-----

S

-2x13

1111100110

tj. -13 posunutá vlevo o 1 bit

-1x13

11110011

s krokem 2 bity

0x13

000000

-----

1110110010


**-78**

S
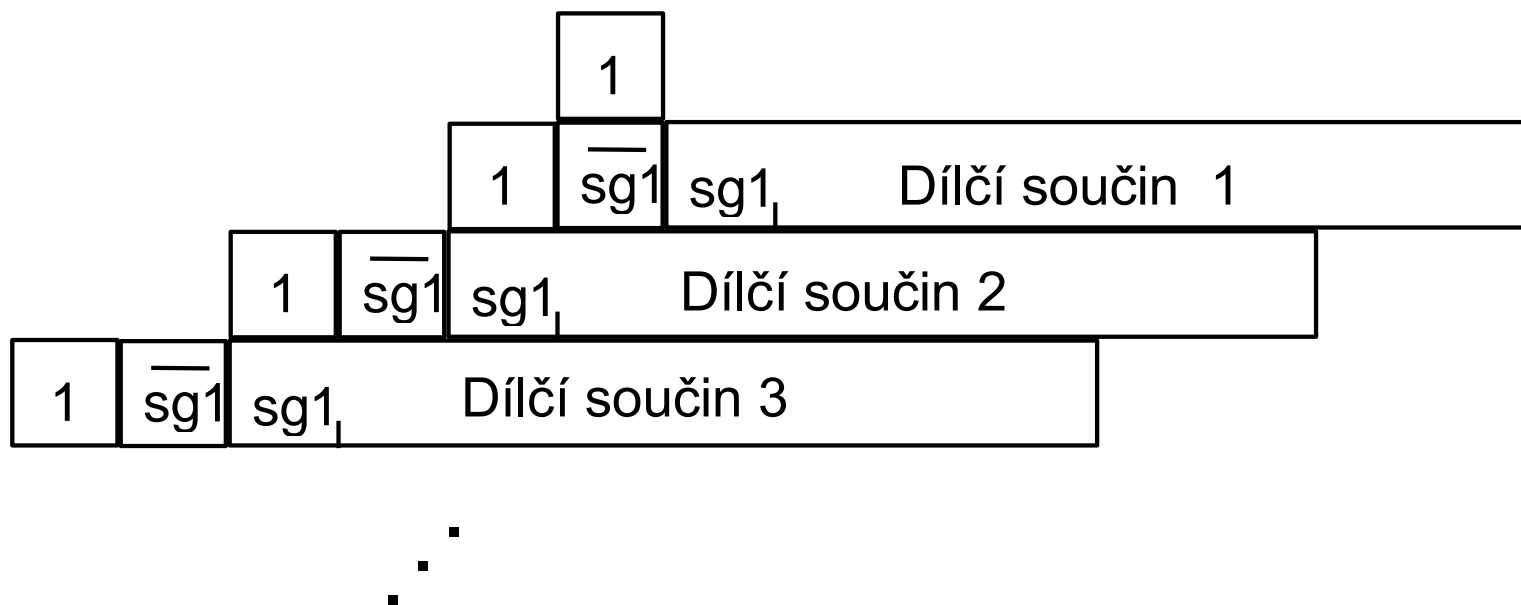
## Komentář k příkladu $13 \times (-6)$

V prvním dílčím součinu se nám posunulo znaménko o jeden bit doleva. Tomu musíme přizpůsobit všechny ostatní dílčí součiny, tedy zapisovat je na 6 bitech. Znaménko výsledku očekáváme ovšem v 10. bitu.

Šíření znaménka vlevo odstraňuje [metoda vroubení](#). Místo šíření znaménka se ke každému dílčímu součinu přepíše zleva negace znaménkového bitu a jednička, a nad znaménkový bit prvního dílčího součinu se napíše též jednička.




Př. 13 x (-6) s vroubením znaménka, 2 bity najednou

```

      001101
      0 -1 -2
-----
      1
    10100110
    10110011
    11000000
-----
    111110110010
      S
  
```

Obvodová realizace vroubení znaménka:

 

## Boothovo překódování s radixem 8 (po 3 bitech)

Tabulka odvozena  
stejným způsobem  
jako pro radix 4.

Používá 9  
relativních číslíc.

Překódovat	Rel. číslice
000 0	0
000 1	+1
001 0	+1
001 1	+2
010 0	+2
010 1	+3
011 0	+3
011 1	+4
100 0	-4
100 1	-3
101 0	-3
101 1	-2
110 0	-2
110 1	-1
111 0	-1
111 1	0

# Jak urychlit kombinační násobičku?

Urychlit sečtení částečných součinů zavedením „uchování přenosů“

Příklad: Sečtěte  $6 + 7 + 12 + 8$

$$\begin{array}{r} 110 \quad (6) \\ 111 \quad (7) \\ \hline 1101 \quad (13) \\ + 1100 \quad (12) \\ \hline 11001 \quad (25) \\ + 01000 \quad (8) \\ \hline 100001 \quad (33) \end{array}$$

## *Konvenční sčítání:*


Sečtou se první dva operandy, potom se k průběžnému výsledku přičítají další operandy. V rámci sčítání dvou operandů se použije sčítačka s postupným přenosem složená z úplných sčítaček.

$$\begin{array}{r} 110 \quad (6) \\ 111 \quad (7) \\ \hline 001 \quad \text{součet bez přenosů (S1)} \\ 110 \quad \text{uchování přenosu (C1)} \\ + 1100 \quad (12) \\ \hline 0001 \quad \text{S1+C1+12 bez přenosů (S2)} \\ 1100 \quad \text{uchování přenosu (C2)} \\ + 01000 \quad (8) \\ \hline 100001 \quad \text{součet S2+C2+8 s přenosem} \end{array}$$

## *Sčítání s uchováním přenosu:*


Sčítá se bez uvážení přenosů (tj. rychle). Avšak přenosy se uchovávají v registru a přičítají (pomocí úplných sčítaček) k průběžnému součtu a dalšímu operandu v následujícím kroku (opět bez přenosu). Přičtení posledního operandu se provede pomocí sčítačky s postupným přenosem.
 
## 4b kombinační násobička s uchováním přenosu





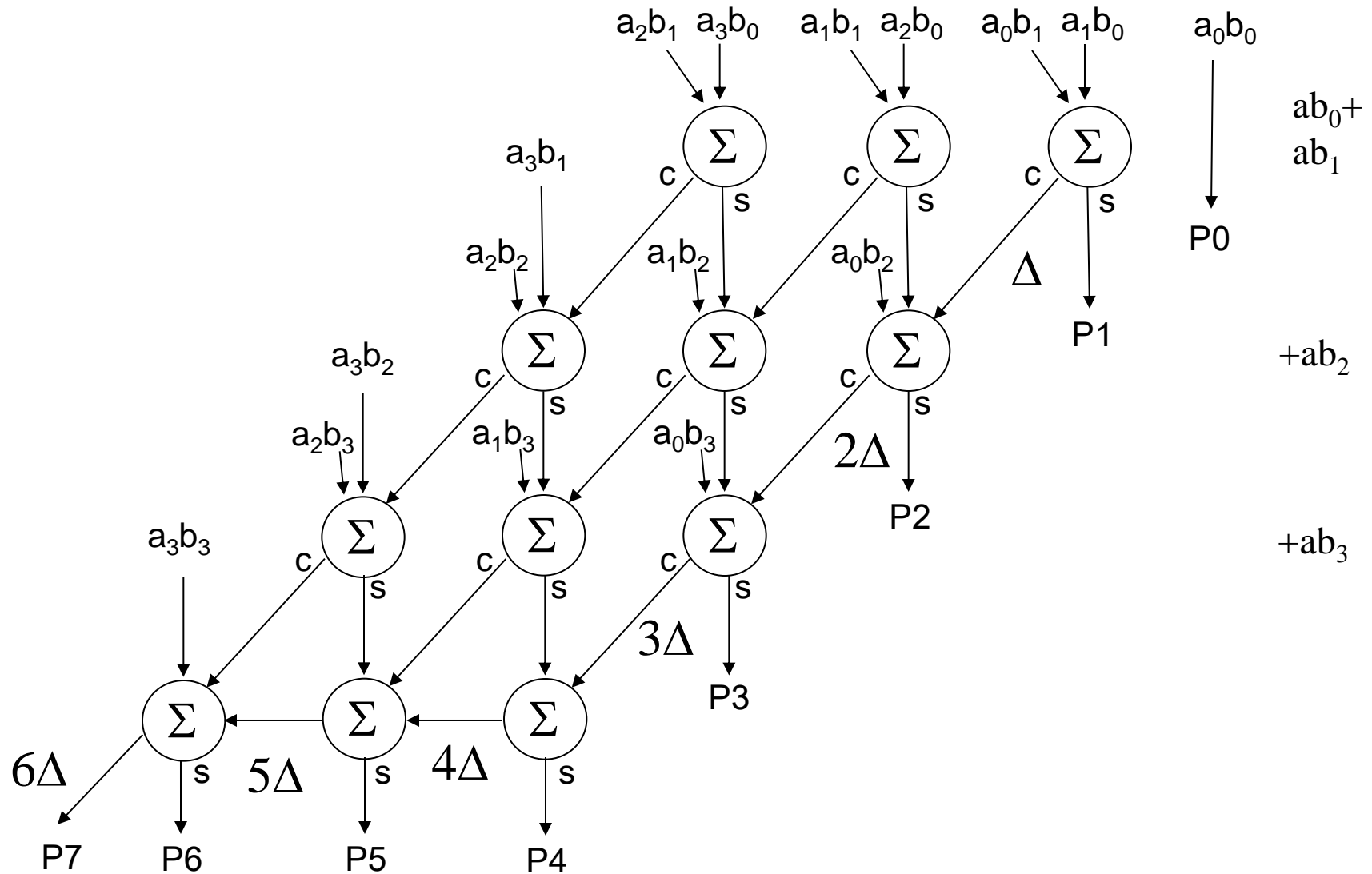
# Optimalizovaná 4b kombinační násobička s uchováním přenosu


 
# Komentář k násobičce s uchováním přenosů

Ze tří řad sčítacího stromu jsme odstranili sčítačky s postupným přenosem. Sčítačky v jedné řadě se označují jako **sčítačka s uchováním přenosu** (SUP, angl. CSA - Carry-Save Adder). V každém stupni se sčítačka v nejvyšším řádu redukovala na hradlo. Museli jsme však nakonec jednu řadu sčítaček s postupným přenosem (SPP) přidat. Nicméně toto uspořádání činnost násobičky obecně zrychluje.

Základem  $n$ -bitové násobičky s uchováním přenosu je  $n$ -bitová SUP:



# Zobecněné využití sčítačky

Sčítačka s uchováním přenosu dovoluje chápat sčítání poněkud odlišným způsobem. Víme, že jednobitová sčítačka má tři vstupy a dva výstupy. Vzhledem k tomu, že vstupy pro přenos všech jednobitových sčítaček v prvním stupni jsou nevyužité, může se na ně přivést třetí dílčí součin.


Na vstupech má tedy sčítačka tři binární vektory délky  $n$ , ovšem vzájemně posunuté do správné polohy. To se projeví tak, že v každém stupni je plný počet sčítaček ( $n$ ). Součet tří dílčích součinů je dán výstupním vektorem součtu a výstupním vektorem přenosů. Poloha vektoru součtu je vzhledem ke konečnému výsledku správná, vektor přenosů se posouvá o jeden bit do vyššího řádu.

Takováto zobecněná **optimalizovaná sčítačka** je známá též pod označením **pseudosčítačka**, protože nedává ještě definitivní součet vstupních vektorů.

# Blokové schéma násobičky s uchováním přenosu 6x6 bitů

$$A = a_5a_4a_3a_2a_1a_0$$

$$B = b_5b_4b_3b_2b_1b_0$$

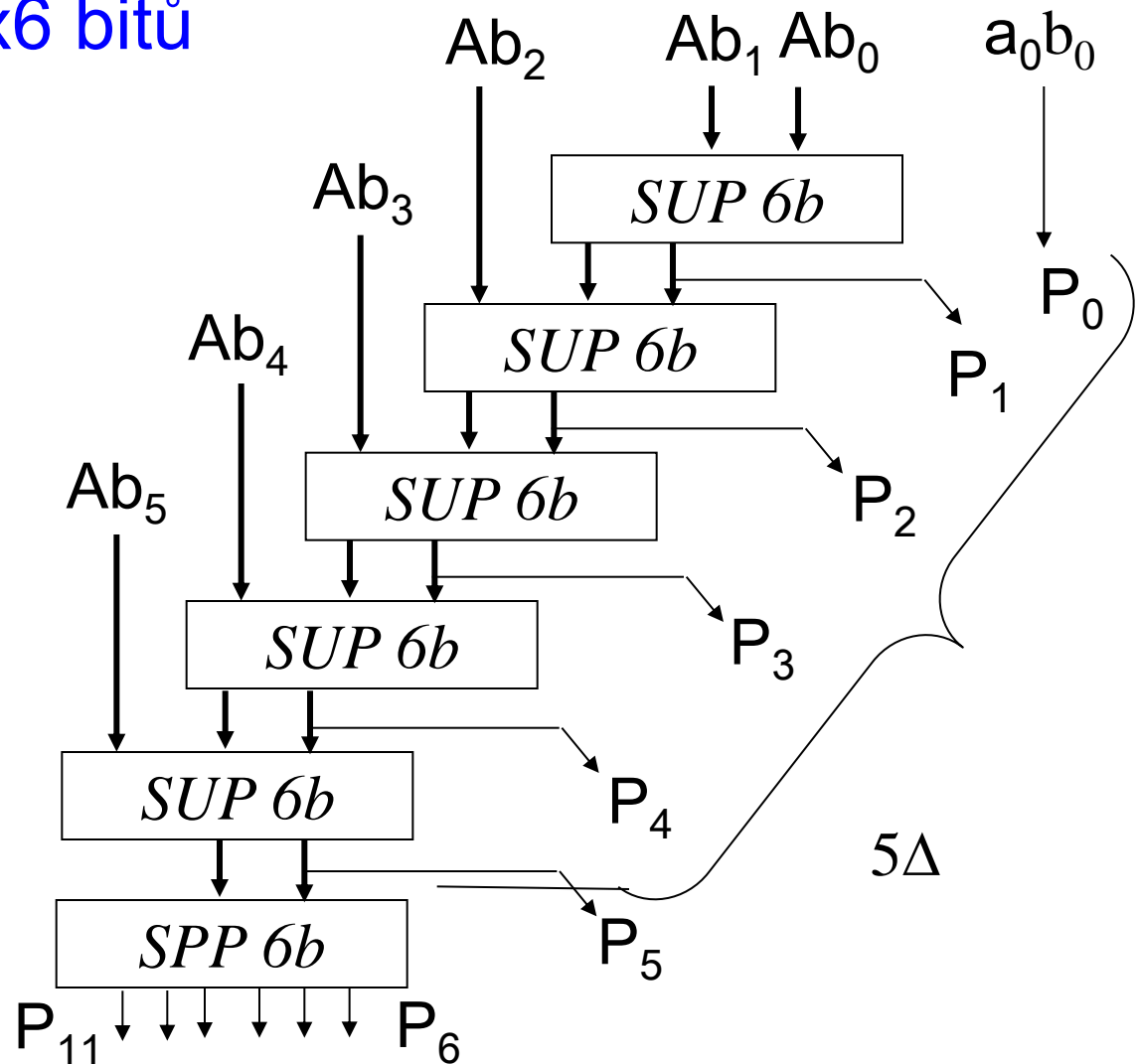


# Blokové schéma násobičky s uchováním přenosu 8x8 bitů

$$A = a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0$$

$$B = b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$$

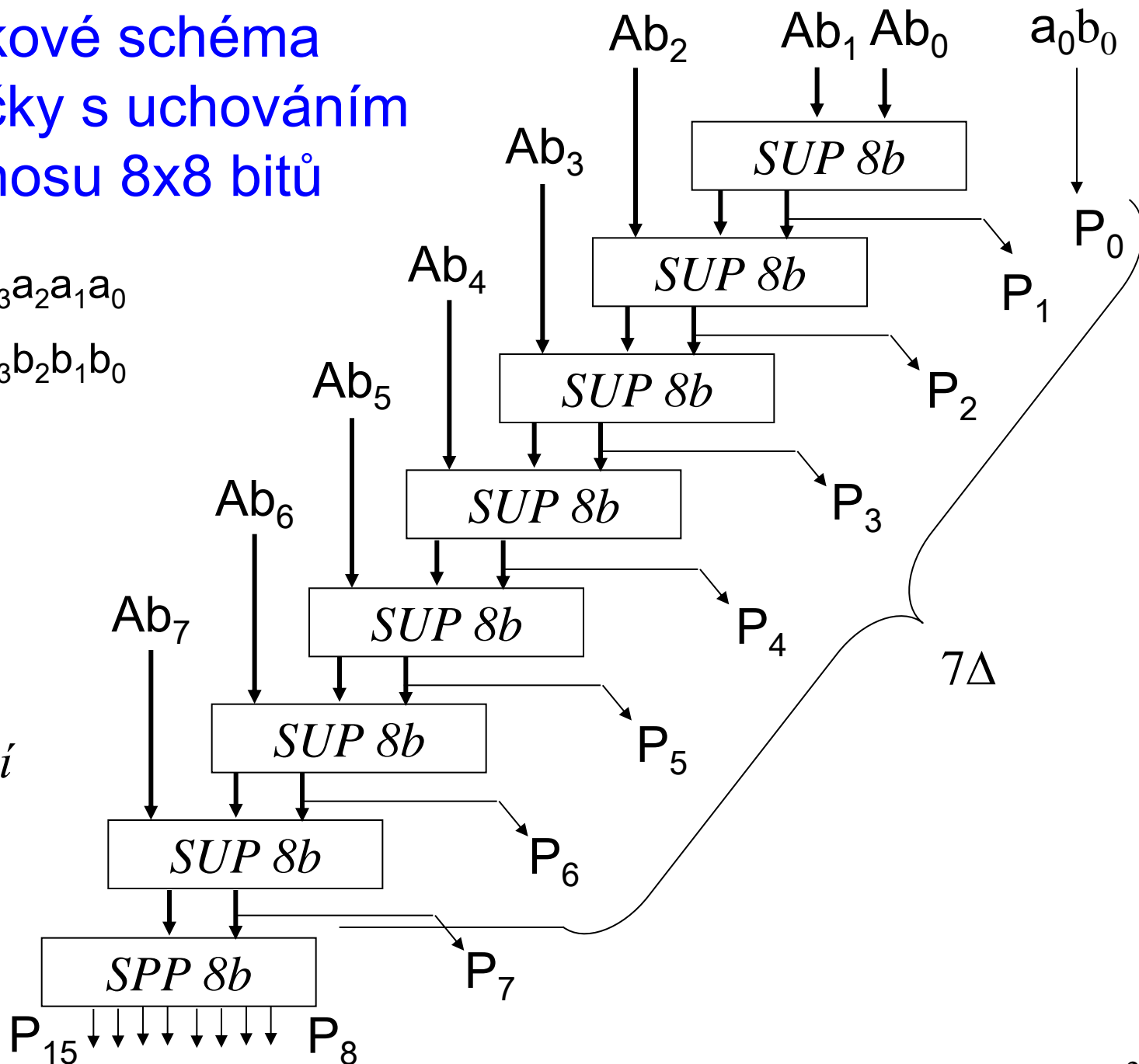
*Nebylo by možné zredukovat počet sčítání a tím i zpoždění?*



 
## Zrychlené sčítání částečných součinů (A, B, C, D, E, F) při násobení s uchováním přenosu $M \times Q$ ( $6b \times 6b$ )

Nejdříve jsou sečteny  
částečné součiny A, B a C,  
výsledek je v S1 a C1. Potom  
jsou sečteny částečné součiny  
D, E a F, výsledek je v S2 a  
C2. Následuje součet S1, C1 a  
S2, výsledek je v S3 a C3.  
Nakonec jsou sečteny S3, C3  
a C2, výsledek je v S4 a C4.  
Sčítačkou s postupným  
přenosem jsou nakonec  
sečteny S4 a C4.  
Kromě posledního sčítání jsou  
všechna ostatní sčítání s  
uchováním přenosu.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 \mathbf{x} & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & & & & & & & \mathbf{M}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & \\
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & & \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & \\
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & & \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & & & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 & & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & & \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & & & \\
 \hline
 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 +0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$



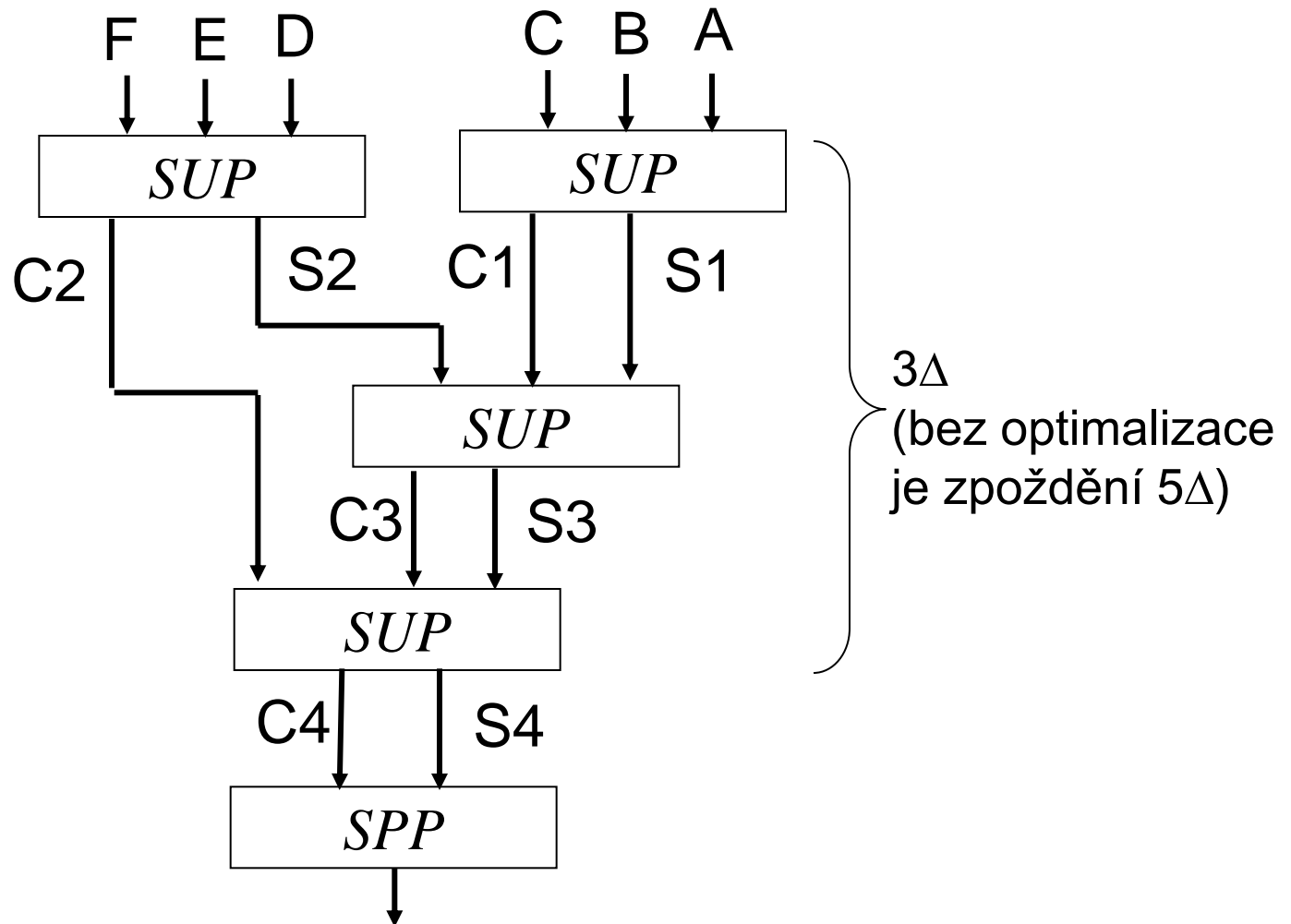
# Zrychlené sčítání částečných součinů při násobení s uchováním přenosu 6x6 bitů – Wallaceův strom



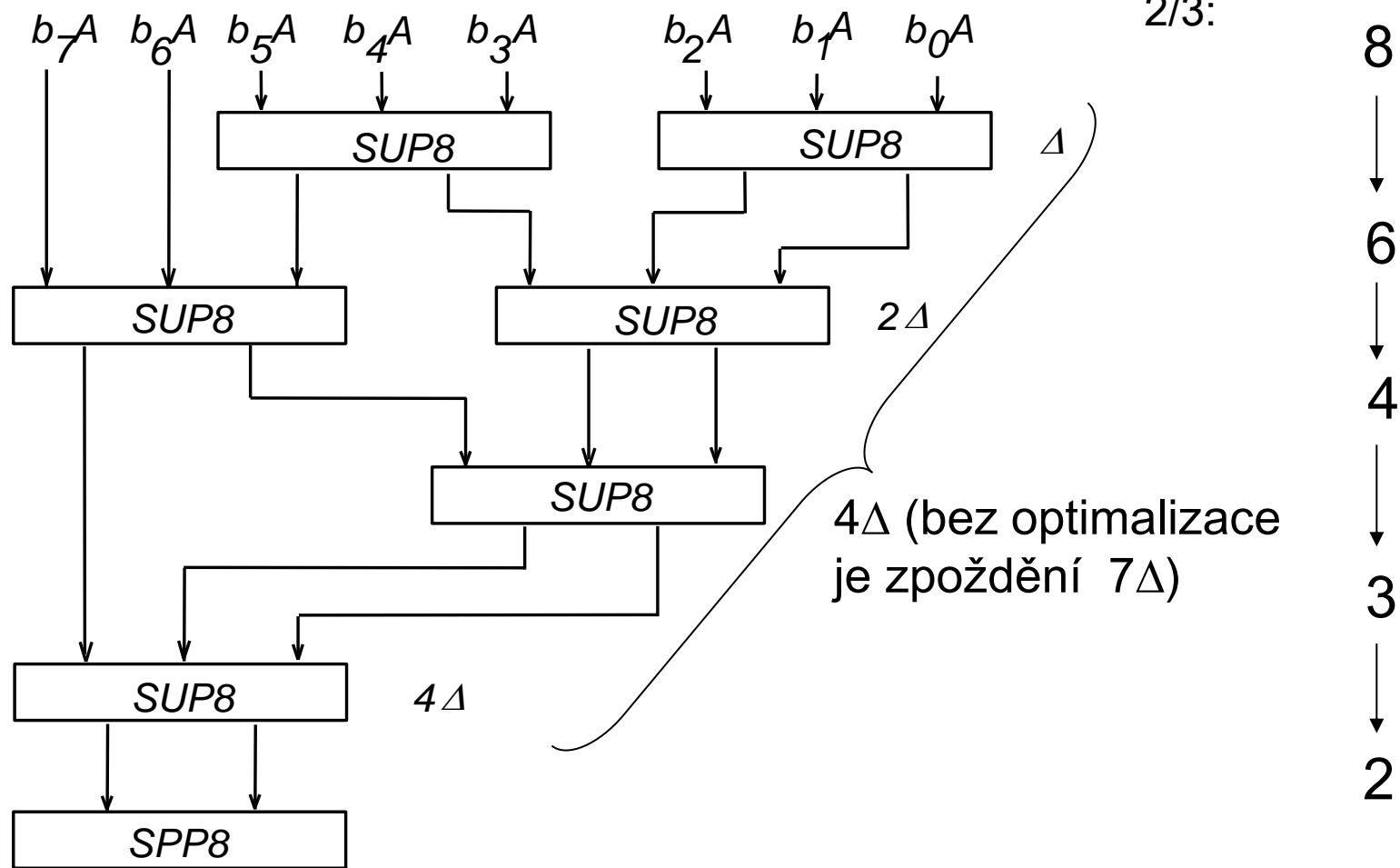
# Wallaceův strom pro násobičku 8x8 bitů

V každém stupni  
(SUP) je redukován  
počet operandů na  
2/3:







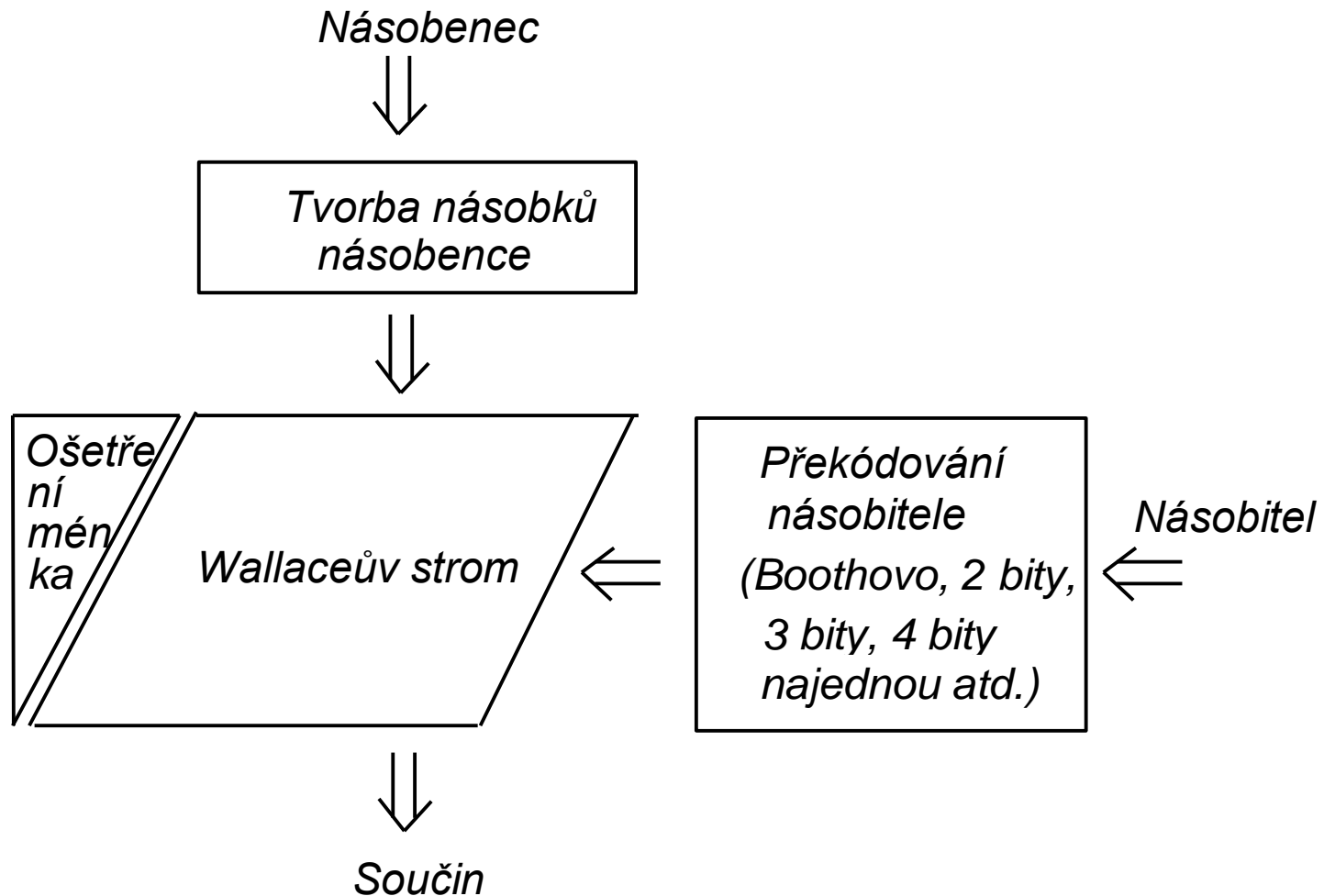
# Shrnutí: Kombinační násobička čísel se znaménkem



   
# Násobení konstantou

- Násobení  $C \times x$ , kde  $C$  je konstanta, se často implementuje bez násobičky, pouze pomocí sčítání, odčítání a posuvů, což je úspornější. Posuv zde má nulovou cenu!
- Obdobně lze také implementovat násobení  $x \times y$ , pokud víme, že  $y$  nabývá několika málo předem známých hodnot.
- Použití: zpracování signálů a obrazů, neuronové sítě ...
- Příklady:
  - $12 \times x$
  - $x \times y$ , kde  $y \in \{28, 93\}$


 
# Aproximace aritmetických operací

- Pokud menší chyby ve výpočtu nemají významný dopad na kvalitu výstupu dané aplikace (např. zpracování obrazu, rozpoznávání pomocí neuronových sítí apod.), je užitečné aproximovat aritmetické operace a tím buď ušetřit energii nutnou pro výpočet nebo urychlit výpočet.
- Př. 8-bit násobičky bez znaménka (45 nm, 1V)



# Použitá literatura

- Drábek, V.: Výstavba počítačů. Skriptum VUT, 1995
- Weste, N. H. E., Harris, D.: CMOS VLSI Design, 3. vydání, Addison Wesley, 2005
- Hamacher, C., Vranesic, Z., Zaky, S.: Computer Organization. McGraw-Hill, 2001