

Násobení

INP 2019
FIT VUT v Brně



Princip násobení (bez znaménka)

Mějme dvě čísla: N-bitový násobitel $x_{N-1}x_{N-2} \dots x_0$ a M-bitový násobenec $y_{M-1}y_{M-2} \dots y_0$.
Součin P potom bude:

$$P = \left(\sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$


						y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0	Násobenec (multiplicand)
						x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	Násobitel (multiplier)
						x_0y_5	x_0y_4	x_0y_3	x_0y_2	x_0y_1	x_0y_0	částečné součiny (partial products)
x_1y_5						x_1y_4	x_1y_3	x_1y_2	x_1y_1	x_1y_0		
x_2y_5						x_2y_4	x_2y_3	x_2y_2	x_2y_1	x_2y_0		
x_3y_5						x_3y_4	x_3y_3	x_3y_2	x_3y_1	x_3y_0		
x_4y_5						x_4y_4	x_4y_3	x_4y_2	x_4y_1	x_4y_0		
x_5y_5						x_5y_4	x_5y_3	x_5y_2	x_5y_1	x_5y_0		
p_{11}	p_{10}	p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0	

Výsledek je na 12 bitech, obecně na M+N bitech.

Násobení a násobičky

- Při násobení čísel v dvojkové soustavě můžeme násobit absolutní hodnoty čísel a pak doplnit do výsledku znaménko, anebo raději násobit přímo čísla se znaménkem.
- Vlastní násobení může být prováděno sekvenčně (postupně), anebo kombinačně (v jednom kroku). Rozlišujeme proto
 - sekvenční násobičky
 - kombinační násobičky
- Podle typu operandu rozlišujeme násobičky pracující v
 - pevné řádové čárce a
 - plovoucí řádové čárce
- Cílem implementace je získat součin co nejrychleji, za co nejnížší cenu (počet hradel, plocha čipu), popř. s co nejnížším příkonem.
- Pro pevnou řádovou čárku si ukážeme:
 - Princip násobení
 - Sekvenční násobičky
 - Kombinační násobičky
 - Princip urychlení – Boothovo překódování, Wallaceův strom
 - Násobení bez násobiček

Sekvenční násobička

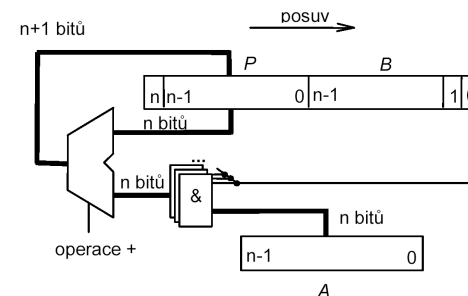

Př. $n=4$, $1111 \times 1011 = 10100101$
(=> označuje posun vpravo)

Inicializace:

A: 1111

PB: 0000 1011

Krok 1:

PB: 0000 1011

+1111

PB: 0111 1011

=> 0011 1101

Krok 3:

PB: 01011 0110

+0000

PB: 01011 0110

=> 00101 1011

Krok 2:

PB: 0011 1101

+1111

PB: 10110 1101

=> 01011 0110

Krok 4:

PB: 00101 1011


+1111

PB: 10100 1011

=> 01010 0101


- U sekvenčního násobení čísel $A \times B$ se do dolní poloviny spojených registrů PB připraví násobitel B, do horní poloviny nuly, násobenec do registru A. Postup násobení je následující:
- (1) Nejnižším bitem registru PB se vynásobí násobenec A a přičte se k horní části registru PB, kde se udržuje průběžný součet dílčích součinů.
- (2) Obsah registrů PB se posune o jeden bit vpravo.
- Kroky 1, 2 provedeme celkem n-krát.
- Výhoda: nízký počet hradel. Nevýhoda: nízká rychlost, n taktů pro násobení

 Obvodová realizace násobení je založena na sčítačkách



Poloviční sčítačka:


Zpoždění: 1 logický člen

 

Úplná sčítačka:

Zpoždění: 2 logické členy

Kombinační násobička (v jednom kroku)

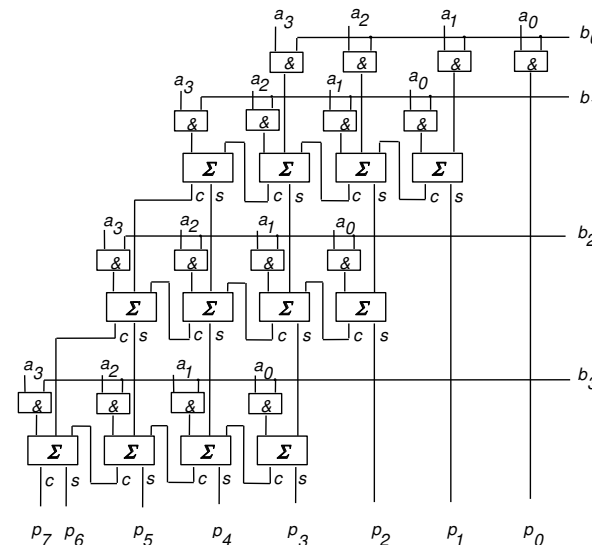


5

6

Kombinační násobička – odvození zpoždění

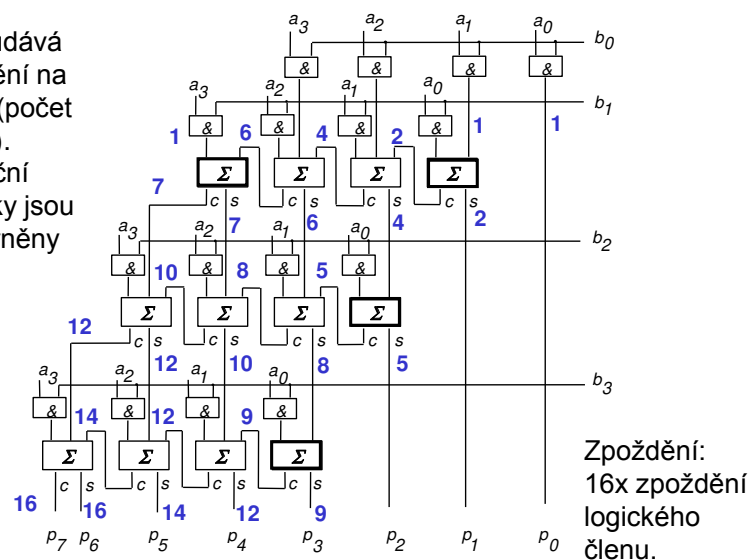Číslo udává
zpoždění na
vodiči (počet
hradel).
Poloviční
sčítačky jsou
znázorněny
tučně.



Zpoždění:
16x zpoždění
logického
členu.

7

Popis ke kombinační násobičce

Jednotlivé dílčí součiny, tedy 1- a 0-násobky násobence, se tvoří řadou hradel a sčítají se na čtyřbitových sčítačkách s postupným přenosem.

Celkový **počet hradel** pro násobičku $n \times n$ bitů je $O(n^2)$, celkový **počet jednobitových sčítaček** je $(n-1) \times n$.

Zpoždění sčítačky určíme nalezením **nejdelší cesty** v kombinační síti. Je-li přenosové zpoždění hradla T a sčítačky $2T$, má **nejdelší cesta přenosové zpoždění $16T$ (nebo 8Δ , $\Delta = 2T$)**.

Toto zpoždění se s rostoucí délkou operandů dále zvětšuje. Je proto snaha nalézt uspořádání násobičky s rychlejší funkcí. Nejdříve se však zaměříme na násobení čísel se znaménkem.

8

Násobení čísel se znaménkem v doplňkovém kódu

$$P=(-y_{M-1}2^{M-1}+\sum_{j=0}^{M-2}y_j2^j).(-x_{N-1}2^{N-1}+\sum_{i=0}^{N-2}x_i2^i)$$

Příklad pro $M=N=6$

$$P = \sum_{j=0}^{N-2} \sum_{i=0}^{M-2} x_i y_j 2^{i+j} + x_{N-1} y_{M-1} 2^{M+N-2} - \sum_{j=0}^{N-2} x_j y_{M-1} 2^{i+M-1} - \sum_{j=0}^{M-2} x_{N-1} y_j 2^{i+N-1}$$

	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	
y_5							
y_4							
y_3							
y_2							
y_1							
y_0							
$x_5 y_4$							
$x_4 y_3$							
$x_3 y_2$							
$x_2 y_1$							
$x_1 y_0$							
$x_5 y_3$							
$x_4 y_2$							
$x_3 y_1$							
$x_2 y_0$							
$x_1 y_5$							
$x_0 y_4$							
$x_5 y_2$							
$x_4 y_1$							
$x_3 y_0$							
$x_2 y_5$							
$x_1 y_4$							
$x_0 y_3$							
$x_5 y_1$							
$x_4 y_0$							
$x_3 y_5$							
$x_2 y_4$							
$x_1 y_3$							
$x_0 y_2$							
$x_5 y_0$							
$x_4 y_5$							
$x_3 y_4$							
$x_2 y_3$							
$x_1 y_2$							
$x_0 y_1$							
$x_5 y_4$							
$x_4 y_3$							
$x_3 y_2$							
$x_2 y_1$							
$x_1 y_0$							
$x_0 y_5$							

Záporný člen:
negace, přičtení 1

Výsledek je na 12 bitech, obecně na $M+N$ bitech.

Př. Násobení čísel se znaménkem - prakticky

(-4) x (-14) na 5 bitech v doplňkovém kódu. Protože je výsledek na 10 bitech, musíme důsledně rozšiřovat znaménko na 10 bitů – týká se záporných čísel.

```

      S      S
    1111111100 x 1111110010
-----
                                00000
      1111111100
        00000
          00000
            1111111100
-----
      1111111100
      1111111100
      1111111100
      1111111100
      1111111100
-----
                                0000111000
                                  S

```

Násobení čísel se znaménkem - praxe

Co s tím? Důsledná práce se znaménkem:

- Výsledek násobení dvou čísel na n bitech bude na $2n$ bitech
- Tedy i vstupní operandy musí být správně zakódovány na $2n$ bitech
- Princip šíření hodnoty znaménkového bitu doleva - z toho vyplývají dva problémy:
 - U dílčích součinů se objeví levostranné jedničky
 - Objeví se další dílčí součiny
- Počet částečných součinů a šíření znaménkového bitu (1) lze redukovat pomocí Boothova algoritmu.
- Počet úrovní nutných pro sečtení částečných součinů lze redukovat pomocí Wallaceova stromu.

Princip Boothova překódování

Překódováním násobitele potenciálně velmi usnadníme násobení, protože zredukujeme počet částečných součinů a zbavíme se levostranných jedniček.

A*31	A	= A*32-A	A	násobenec
11111			10000-1	násobitel
<hr/>				
	A		-A	
	A			
	A		A	
	A			
	A			
<hr/>				
4	součty		1	součet

Konvenční přístup

Boothova metoda

Boothovo překódování s radixem 2

Základem Boothova algoritmu je překódování násobitele do soustavy **relativních číslic**. Máme-li násobit číslem 31, tedy 00011111, dostaneme stejný výsledek, vynásobíme-li číslem (32 - 1), což zapíšeme v soustavě relativních číslic, která používá číslice 0, +1, -1, jako:

```

0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 -1

```

Tento princip aplikujeme na dvojkové číslo opakovaně pro všechny skupiny jedniček, přičemž za skupinu jedniček považujeme i jedinou jedničku.

Příklad:

```

0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1

```

Odtud můžeme sestavit překódovací tabulku. Kromě překódovaného bitu se řídíme ještě hodnotou **sousedního bitu vpravo**. Dostáváme tak základní Boothovo překódování, zvané též překódování s radixem 2.

Boothovo překódování s radixem 2

Překódovaná číslice	Sousední bit vpravo	Boothův kód
0	0	0
0	1	1
1	0	-1
1	1	0

Všimneme si překódování záporného násobitele, např. -6 na 5 bitech včetně znaménka. Toto číslo 11010 se překóduje na 0-11-10.

Rozšíříme-li zobrazení čísla -6 na 10 bitů, tedy na **1111111010**, pak v Boothově překódování se to projeví přidáním pěti levostranných nul, tedy dostaneme 000000-11-10.

Potom vznikají **nulové** částečné součiny, které usnadňují výsledné sčítání.

Příklad

13 x (-6) na 5 bitech vč. znaménka. Překódování násobitele ponecháme pouze na 5 bitech, protože levostranné nuly vyvolají vznik nulových a tedy bezvýznamných dílčích součinů.

```

13: 01101      6: 00110
-13: 10011      -6: 11010
Překódování násobitele      0-1 1-1 0

```

```

0 x 13 0000000000
-1 x 13 111110011
1 x 13 00001101
-1 x 13 1110011
0 x 13 000000

```

1110110010

S

-0001001110 tj. -78

Boothovo překódování s radixem 4

Je tedy odstraněn nepříznivý efekt záporného násobitele, zůstává však nutnost šíření znaménka u záporných dílčích součinů. Dalším požadavkem pro urychlení násobení je snížení počtu dílčích součinů. Oba tyto požadavky se řeší dalšími modifikacemi Boothova násobení.

Z jednoduchého Boothova překódování je odvozeno překódování "**2 bity najednou**", neboli *Boothovo překódování s radixem 4*.

1 1	0 1	0 1	1 0	0 1	původní číslo rozdělené do dvojic
2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	váhy
0-1	1-1	1 0	-1 0	1-1	Boothovo překódování po jednom bitu
-1	1	2	-2	1	překódování "2 bity najednou"

Boothovo překódování – obecný počet bitů

Boothovo překódování lze definovat pro skupiny bitů libovolné velikosti. Obecný postup je takový: V každé skupině zopakujeme nejvyšší bit, a přičteme k nejnižšímu bitu nejvyšší bit ze skupiny vpravo. Výsledné číslo pak považujeme za relativní číslici v doplňkovém kódu.

Příklad pro radix 4 (tj. 2 bity najednou):

00 00 11 01 11 10 01 00 10 10	původní číslo
000 000 111 001 111 110 001 000 110 110	rozšíření znam. bitu
0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0	přičtení bitu zprava
<hr/>	
000 001 111 010 000 110 001 001 111 110	doplňkový. kód rel. číslice
0 +1 -1 2 0 -2 +1 1 -1 -2	překódování s radixem 4

Z tohoto příkladu můžeme odvodit tabulku pro Boothovo překódování s radixem 4.

Boothovo překódování s radixem 4

Překódovaná skupina	Bit vpravo	Relativní číslice
00	0	0
00	1	+1
01	0	+1
01	1	+2
10	0	-2
10	1	-1
11	0	-1
11	1	0

17

18

Příklad – Boothovo překódování s radixem 4

13 x (-6):


13	01101	6: 00110	
-13	10011	-6: 11010	potřebujeme sudý počet bitů, rozšíříme znaménko na 111010
Boothovo překódování	0-11-10	0-1 -2	po jednom bitu po dvou bitech
<hr/>			
	S		
-2x13	1111100110	tj. -13 posunutá vlevo o 1 bit	
-1x13	11110011	s krokem 2 bity	
0x13	000000		
<hr/>			
	1110110010	-78	
	S		

19

Komentář k příkladu 13 x (-6)

V prvním dílčí součinu se nám posunulo znaménko o jeden bit doleva. Tomu musíme přizpůsobit všechny ostatní dílčí součiny, tedy zapisovat je na 6 bitech. Znaménko výsledku očekáváme ovšem v 10. bitu.

 Šíření znaménka vlevo odstraňuje [metoda vroubení](#). Místo šíření znaménka se ke každému dílčímu součinu přepíše zleva negace znaménkového bitu a jednička, a nad znaménkový bit prvního dílčího součinu se napíše též jednička.




20

Př. 13 x (-6) s vroubením znaménka, 2 bity najednou

$$\begin{array}{r}
 001101 \\
 0-1-2 \\
 \hline
 1 \\
 10100110 \\
 10110011 \\
 11000000 \\
 \hline
 111110110010 \\
 S
 \end{array}$$

Obvodová realizace vroubení znaménka:

 

21

Boothovo překódování s radixem 8 (po 3 bitech)

Tabulka odvozena stejným způsobem jako pro radix 4.

Používá 9 relativních číslic.

Překódovat	Rel. číslice
000 0	0
000 1	+1
001 0	+1
001 1	+2
010 0	+2
010 1	+3
011 0	+3
011 1	+4
100 0	-4
100 1	-3
101 0	-3
101 1	-2
110 0	-2
110 1	-1
111 0	-1
111 1	0

22

Jak urychlit kombinační násobičku?

Urychlit sečtení částečných součinů zavedením „uchování přenosů“

Příklad: Sečtěte 6 + 7 + 12 + 8


$$\begin{array}{r}
 110 \quad (6) \\
 111 \quad (7) \\
 \hline
 1101 \quad (13) \\
 + 1100 \quad (12) \\
 \hline
 11001 \quad (25) \\
 + 01000 \quad (8) \\
 \hline
 100001 \quad (33)
 \end{array}$$

Konvenční sčítání:
Sečtou se první dva operandy, potom se k průběžnému výsledku přičítají další operandy. V rámci sčítání dvou operandů se použije sčítačka s postupným přenosem složená z úplných sčítaček.

$$\begin{array}{r}
 110 \quad (6) \\
 111 \quad (7) \\
 \hline
 001 \quad \text{součet bez přenosů (S1)} \\
 110 \quad \text{uchování přenosu (C1)} \\
 + 1100 \quad (12) \\
 \hline
 0001 \quad \text{S1+C1+12 bez přenosů (S2)} \\
 1100 \quad \text{uchování přenosu (C2)} \\
 + 01000 \quad (8) \\
 \hline
 100001 \quad \text{součet S2+C2+8 s přenosem}
 \end{array}$$

Sčítání s uchováním přenosu:
Sčítá se bez uvážení přenosů (tj. rychle). Avšak přenosy se uchovávají v registru a přičítají (pomocí úplných sčítaček) k průběžnému součtu a dalšímu operandu v následujícím kroku (opět bez přenosu). Přičtení posledního operandu se provede pomocí sčítačky s postupným přenosem.

 
4b kombinační násobička s uchováním přenosu



23

24

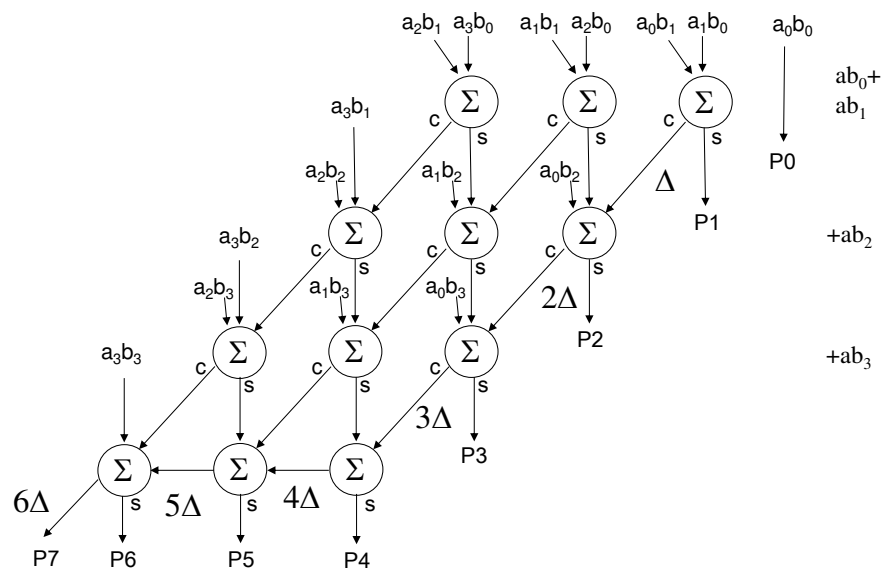Optimalizovaná 4b kombinační násobička s uchováním přenosu




25

Komentář k násobičce s uchováním přenosů

Ze tří řad sčítacího stromu jsme odstranili sčítačky s postupným přenosem. Sčítačky v jedné řadě se označují jako **sčítačka s uchováním přenosu** (SUP, angl. CSA - Carry-Save Adder). V každém stupni se sčítačka v nejvyšším řádu redukovala na hradlo. Museli jsme však nakonec jednu řadu sčítaček s postupným přenosem (SPP) přidat. Nicméně toto uspořádání činnost násobičky obecně zrychluje.

 Základem n -bitové násobičky s uchováním přenosu je n -bitová SUP:



26

Zobecněné využití sčítačky

Sčítačka s uchováním přenosu dovoluje chápat sčítání poněkud odlišným způsobem. Víme, že jednobitová sčítačka má tři vstupy a dva výstupy. Vzhledem k tomu, že vstupy pro přenos všech jednobitových sčítaček v prvním stupni jsou nevyužité, může se na ně přivést třetí dílčí součin.


Na vstupech má tedy sčítačka tři binární vektory délky n , ovšem vzájemně posunuté do správné polohy. To se projeví tak, že v každém stupni je plný počet sčítaček (n). Součet tří dílčích součinů je dán výstupním vektorem součtu a výstupním vektorem přenosů. Poloha vektoru součtu je vzhledem ke konečnému výsledku správná, vektor přenosů se posouvá o jeden bit do vyššího řádu.

Takováto zobecněná **optimalizovaná sčítačka** je známá též pod označením **pseudosčítačka**, protože nedává ještě definitivní součet vstupních vektorů.

Blokové schéma násobičky s uchováním přenosu 6x6 bitů

$$A = a_5a_4a_3a_2a_1a_0$$

$$B = b_5b_4b_3b_2b_1b_0$$

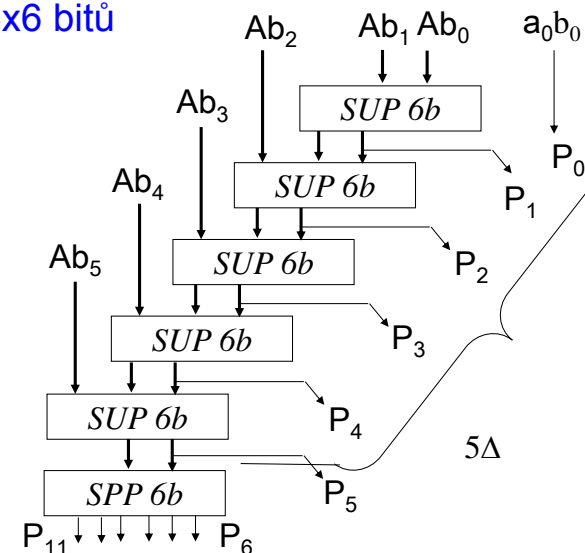

27


28

Blokové schéma násobičky s uchováním přenosu 8x8 bitů

$$A = a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0$$

$$B = b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$$

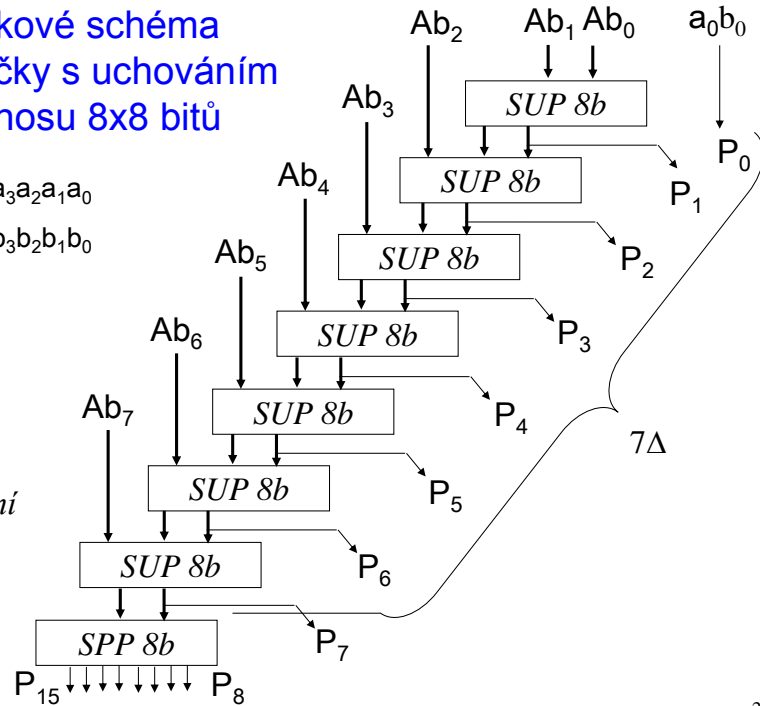Nebylo by možné zredukovat počet sčítání a tím i zpoždění?




29

Zrychlené sčítání částečných součinů (A, B, C, D, E, F) při násobení s uchováním přenosu M x Q (6b x 6b)


Nejdříve jsou sečteny částečné součiny A, B a C, výsledek je v S1 a C1. Potom jsou sečteny částečné součiny D, E a F, výsledek je v S2 a C2. Následuje součet S1, C1 a S2, výsledek je v S3 a C3. Nakonec jsou sečteny S3, C3 a C2, výsledek je v S4 a C4. Sčítačkou s postupným přenosem jsou nakonec sečteny S4 a C4. Kromě posledního sčítání jsou všechna ostatní sčítání s uchováním přenosu.

1 0 1 1 0 1	M
x 1 1 1 1 1 1	Q
1 0 1 1 0 1	
1 0 1 1 0 1	
1 0 1 1 0 1	
1 1 0 0 0 0 1 1	
0 0 1 1 1 1 0 0	
1 0 1 1 0 1	
1 0 1 1 0 1	
1 1 0 0 0 0 1 1	
0 0 1 1 1 1 0 0	
1 1 0 0 0 0 1 1	
0 0 1 1 1 1 0 0	
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1	
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0	
0 0 1 1 1 1 0 0	
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1	
+ 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0	
1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1	

 

30

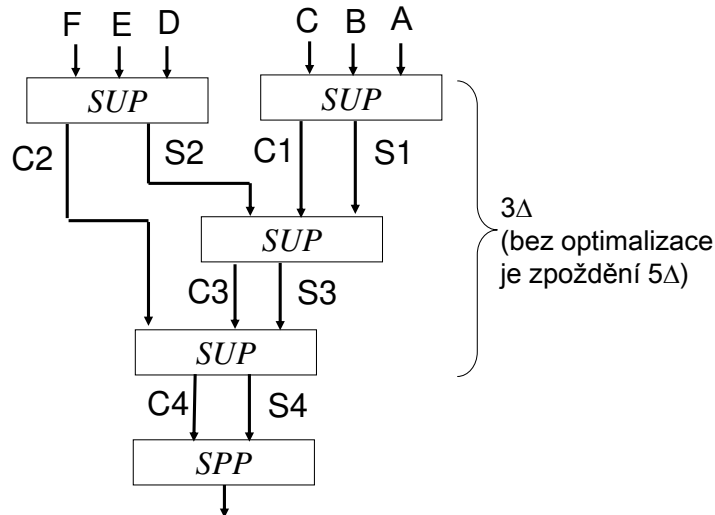
Zrychlené sčítání částečných součinů při násobení s uchováním přenosu 6x6 bitů – Wallaceův strom



31


Wallaceův strom pro násobičku 8x8 bitů

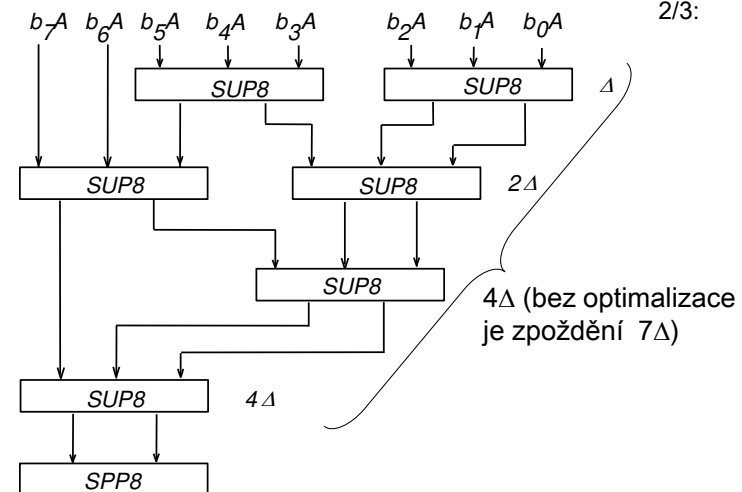V každém stupni (SUP) je redukován počet operandů na 2/3:



32

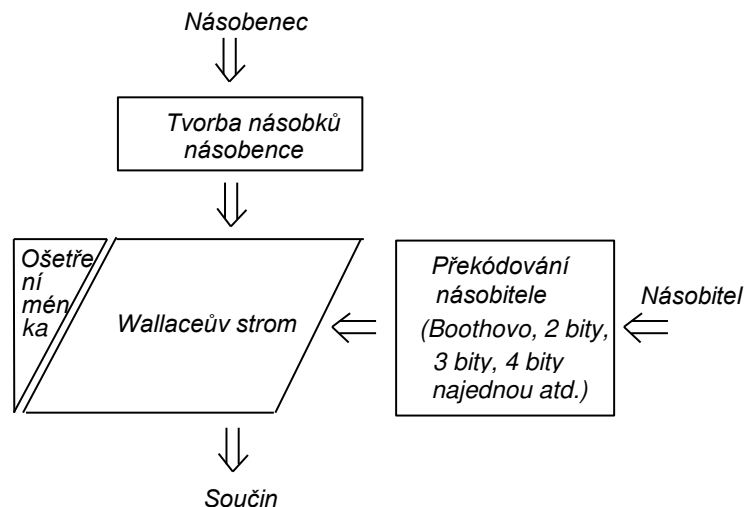Shrnutí: Kombinační násobička čísel se znaménkem





33

Násobení konstantou

- Násobení $C \times x$, kde C je konstanta, se často implementuje bez násobičky, pouze pomocí sčítání, odčítání a posuvů, což je úspornější. Posuv zde má nulovou cenu!
- Obdobně lze také implementovat násobení $x \times y$, pokud víme, že y nabývá několika málo předem známých hodnot.
- Použití: zpracování signálů a obrazů, neuronové sítě ...
- Příklady:

  
- $12 \times x$
- $x \times y$, kde $y \in \{28, 93\}$



34

Aproximace aritmetických operací

 - Pokud menší chyby ve výpočtu nemají významný dopad na kvalitu výstupu dané aplikace (např. zpracování obrazu, rozpoznávání pomocí neuronových sítí apod.), je užitečné aproximovat aritmetické operace a tím buď ušetřit energii nutnou pro výpočet nebo urychlit výpočet.
- Př. 8-bit násobičky bez znaménka (45 nm, 1V)



35

Použitá literatura

- Drábek, V.: Výstavba počítačů. Skriptum VUT, 1995
- Weste, N. H. E., Harris, D.: CMOS VLSI Design, 3. vydání, Addison Wesley, 2005
- Hamacher, C., Vranesic, Z., Zaky, S.: Computer Organization. McGraw-Hill, 2001

36